

南京航空航天大学

课 设 报 告

题 目 五级流水线（45 条+转发冒险）

学生姓名	王烨文
------	-----

学 号	161810225
----------	-----------

学 院	计算机科学与技术学院
----------	------------

专 业	计算机科学与技术
----------	----------

班 级	1618104
----------	---------

指导教师	施慧彬
------	-----

二〇二〇年七月

南京航空航天大学

课设报告诚信承诺书

本人郑重声明：所呈交的课程设计（论文）（题目：五级流水线（45 条+转发冒险））是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。尽本人所知，除了课程设计（论文）中特别加以标注引用的内容外，本课程设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

作者签名： 王烨文 2020 年 6 月 9 日

（学号）： 161810225

五级流水线（45 条+转发冒险+一位预测）的设计

摘 要

研究的目的：为了更深入了解计算机组成原理课程并提高自己动手编程和思考能力，完成一个五级流水线的设计，从而更加清晰地认识到 CPU 的运行机制与数据通路的搭建，并掌握 Verilog 语言。

研究的结果与主要结论：能写出一个能执行 add, sub, and, or, slt, lw, sw, beq 和 jump 等 45 条指令并完成转发冒险和一位动态预测的五级流水线。

关键词：流水线，处理器，Verilog，mips

The Design of Five Stage Pipeline in MIPS Instruction Set

Abstract

The purpose of the research:By accomplishing the work of making a Five Stage Pipeline MIPS CPU,understand deeply the Principle of Computer Organization lesson and improve the ability of programming and logic thinking,which can show us a more explicit operating mechanism of CPU and the components of the datapath.

The results of the study and the main conclusions: Can write a 36 instructions that can execute add, sub, and, or, slt, lw, sw, beq and jump Five Stage Pipeline MIPS CPU,which can also make forward and Hazard and one-bit dynamic predict.

Key Words: Five Stage Pipeline MIPS; processor; Verilog; mips

目 录


摘 要	i
Abstract	ii
第一章 引 言	1
1.1 单周期 CPU 的理论与个人结构	1
1.1.1 PC 模块定义	2
1.1.2 NPC 模块定义	2
1.1.3 ALU 模块定义	4
1.1.4 MUX 模块定义	5
1.1.5 REGFILE 模块定义	6
1.1.6 im_4k 模块定义	7
1.1.7 dm_4k 模块定义	8
1.1.8 decoder 模块定义	9
1.1.9 control 模块定义	9
1.1.10 SignExt 模块定义	10
1.1.11 Forward&multforward&Hlforward&cp0forward 模块定义	11
1.1.12 cp0 模块定义	12
1.1.13 BranchBubble 模块定义	13
1.1.14 IFIDREG 模块定义	14
1.1.15 IDEXREG 模块定义	14
1.1.16 EXMEMREG 模块定义	15
1.1.17 MEMWRREG 模块定义	16
1.1.18 ZerobrancheJudge 模块定义	17
1.2 各种数据冒险转发实现方法	18
第二章 单周期 MIPS CPU 的具体设计与调试	19
2.1 具体 Verilog 代码实现	19
2.2 ModelSim 模拟及 ISE 测试	87

南京航空航天大学


第三章 总结与展望	92
参考文献	94
致谢	94
附录	94

第一章 引言

1.1 五级流水线的理论结构

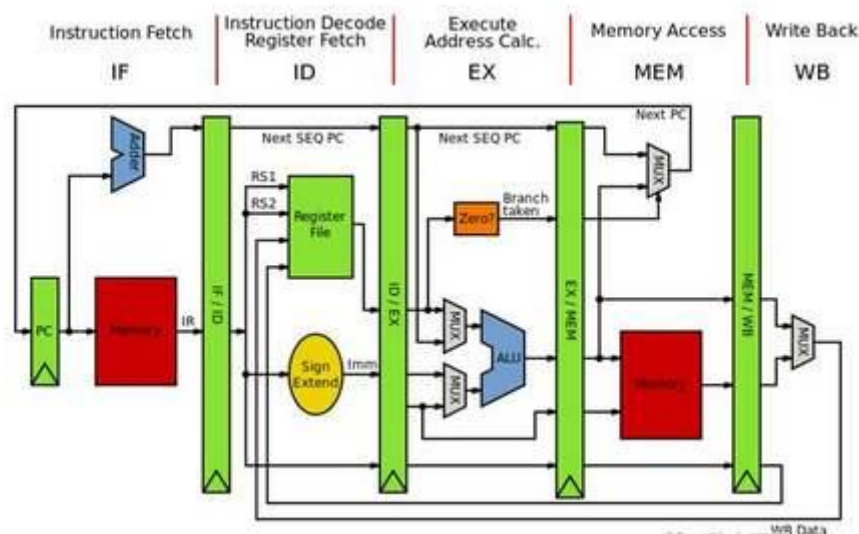

五级流水线（45条+转发冒险+一位动态预测）的个人架构

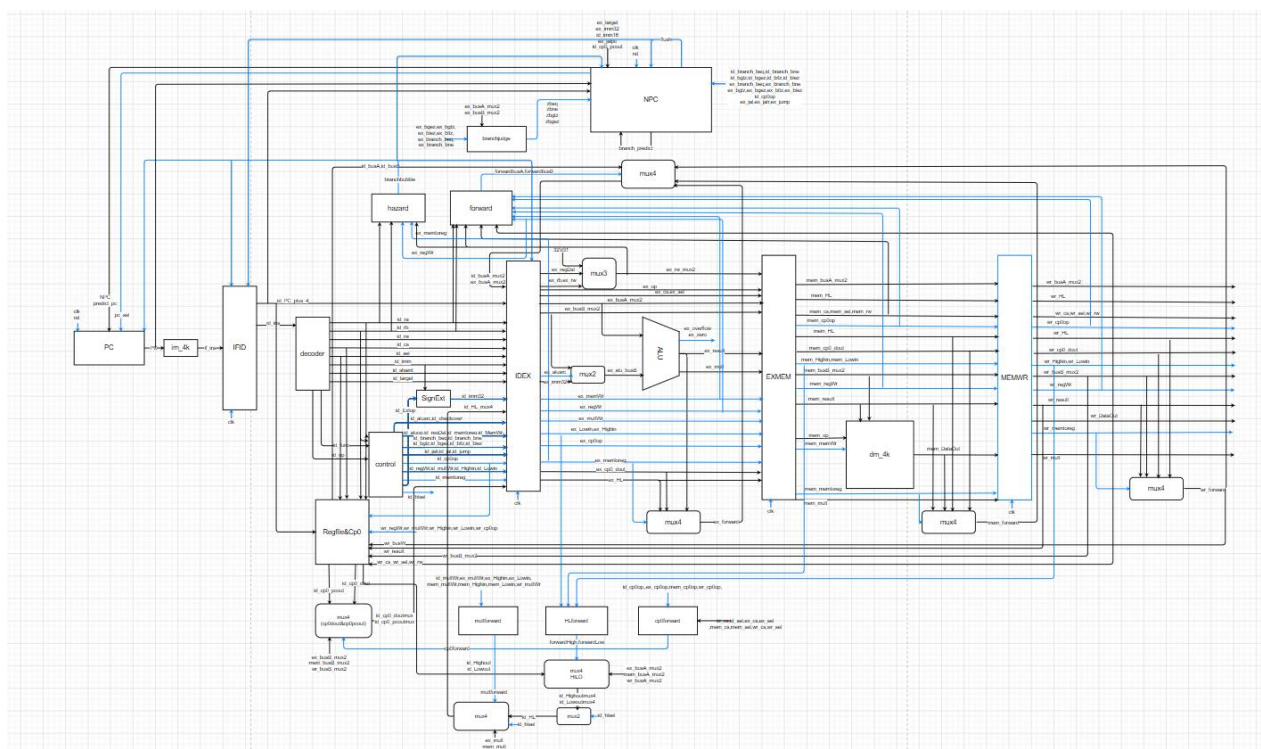

1.1.1 PC 模块定义

(1) 基本描述

PC 主要功能是完成输出当前指令地址。复位后，PC 指向 0x0000_3000，此处为第一条指令的地址。阻塞时，PC 值不变。

(2) 模块接口

表 1.1 PC 接口的模块定义

信号名	方向	描述
clk	Input	时钟信号
rst	Input	复位信号（高电平有效）
Branchbubble	Input	数据冒险信号
[29:0]Predict_pc	Input	预测地址
Pc_sel	Input	选择此次选用预测的地址还是正常运算地址
[29:0]NPC	Input	输入的指令地址（下一条）
[29:0]PC	Output	输出的指令地址（当前）

(3) 功能定义

表 1.2 PC 接口的功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	rst=1 时，将 pc 置为 0X0000_3000
2	输出指令地址	时钟信号到来时，将 adin 赋给 pc
3	停止	BrunchBubble 等于 1 时，需要从 lw 的 mem 阶段得到数据，所以需要阻塞一个时钟周期。

1.1.2 NPC 模块定义

(1) 基本描述

NPC 主要功能是在分支指令 id 阶段预测是否跳转，并根据分支指令在 ex 阶段的实际跳转情况更新一位分支预测表。其余同单周期相同，即在分支跳转指令 ex 段，syscall, eret 等指令 id 阶段进行指令跳转，并不清除延迟槽。如果与预测相同，则继续 CPU 运行，若预测失败则清空在

if 阶段的指令并重新读取。

(2) 模块接口

表 1.3 NPC 接口的模块定义

信号名	方向	描述
clk	Input	时钟周期
rst	Input	清零信号
BranchBubble	Input	阻塞周期信号
[2:0]cp0op	Input	Cp0 寄存器操作
[29:0]cp0_pcout	Input	Syscall eret 等指令跳转地址
id_branch_beq,id_branch_bne	Input	Id 阶段分支指令信号
id_bgtz,id_bgez,id_bltz,id_bltz	Input	Id 阶段分支指令信号
id_branch_beq,id_branch_bne	Input	Ex 阶段分支指令信号
id_bgtz,id_bgez,id_bltz,id_bltz	Input	Ex 阶段分支指令信号
jump,jal,jalr	Input	Ex 阶段跳转信号
zbgtz,zbgez,zbne,zbeq	Input	Ex 段数据比较信号
[15:0]ex_immediate,id_immediate	Input	Branch 指令所需的偏移量
[25:0]target	Input	Jump 指令目标地址的[27:2]位
[29:0]cur_pc	Input	当前指令地址
[29:0]pre_pc	Input	分支指令后第二条指令 PC 值(由于传的是 id_PC_plus4)
[29:0]jal_pc	Input	为 jalr 或 jr 指令时需要前往的 pc
[29:0]branch_predict2	Input	循环指令上一次循环的预测
flushbefore	Input	清除 if 段信号(lw+branch)的前一周清除信号
[29:0]next_pc	Output	输出下一条指令地址
Flush,pc_sel	Output	If 段数据冲洗信号,NPC 选择
branch_predict	Output	本次分支指令在 id 阶段预测的 next_pc 地址, ex 段回收比较

(3) 功能定义

表 1.4 NPC 接口的功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	输出正常指令地址	1.将 PC 值加 4 后输出 2.分支指令 Ex 段完成, 若预测正确则直接输出, 若预测失败则输出冲洗
2	输出 Branch 实际跳转	信号为 1 并在 BHT 表中更新新的预测地址
3	输出 Jump 或 Jal 指令地址	3.当 Jump 信号为高电平时, 将 target 与 PC 进行拼接,输出到 NPC 的地址
4	预测 Branch 指令跳转	4.如果该 PC 存在于 BHT 则直接读出 BHT 中的预测地址, 若不存在则预测跳转并写入 BHT 中
5	输出 JALR/JR 指令地址	5.当指令为 JALR/JR 时, 取寄存器的数据输出到 NPC

1.1.3 ALU 模块定义

(1)基本描述

实现 addu, subu, slt, and, nor, or, xor, sll, srl, sltu, sllv, sra, srav, srlv, lui, slti, sltiu, mult 等基本操作。

(2)模块接口 （包括 ext 模块）

表 1.5 ALU 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[29:0]cur_pc	Input	当前 pc 值, jalr 指令时需要进行+1 存储到 31 号寄存器
[31:0]DataA	Input	源操作数输入端
[31:0]DataB	Input	源操作数输入端

[4:0]shamt	Input	移位操作数输入端（偏移量）
[4:0]aluop	Input	ALU 控制信号
Checkover	Input	是否判断溢出信号
Zero	Output	ALU 结果为 0 输出高电平
Overflow	Output	ALU 结果溢出则输出高电平
[31:0]result	Output	ALU 计算输出的结果
[63:0]mult	Output	ALU 计算的乘法结果

(3)功能定义

表 1.6 ALU 接口的功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	输出 result 计算结果	根据 alu 的控制信号， 输出 DataA 和 DataB 的计算结果或者是 cur_pc+1(jalr)
2	输出 Overflow	输出溢出信号。
3	输出乘法结果	输出乘法结果。

1.1.4 MUX模块定义

(1)基本描述

实现多选一数据选择器。

(2)模块接口

表1.7 MUX2接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[31:0]C1	Input	0 号接口数
[31:0]C2	Input	1 号接口数
s	Input	选择信号
[31:0]y	Output	结果

表1.8 MUX3接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[31:0]C1	Input	0 号口
[31:0]C2	Input	1 号口
[31:0]C3	Input	2 号口
s	Input	选择信号
[31:0]y	Output	输出数

表1.8 MUX4 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[31:0]C1	Input	0 号口
[31:0]C2	Input	1 号口
[31:0]C3	Input	2 号口
[31:0]C4	Input	3 号口
s	Input	选择信号
[31:0]y	Output	输出数

(3)功能定义

表1.8 MUX接口的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	输出选定值	输出选定值 0 对应 0, 1 对应 1 等等

1.1.5 RGEFILE模块定义

(1)基本描述

根据输入的两个寄存器地址,输出相应寄存器的值,根据寄存器写信号和寄存器地址,将输入的数据选择写入寄存器。

(2)模块接口

表1.9 REGFILE 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
clk	Input	时钟信号
regWr,multWr,Lowin,Highin	Input	写入信号(不同寄存器有区别, High, Low 寄存器)
[4:0]Rs	Input	预读取寄存器编号
[4:0]Rt	Input	预读取寄存器编号
[4:0]Rw	Input	预写入寄存器编号
[2:0]cp0op	Input	当前指令 cp0op 操作码
[31:0]cp0_dout	Input	Cp0 寄存器得到的数据
[5:0]op	Input	当前指令 op 值 (可省去)
[31:0]busW,wr_busA_mux2	Input	写入寄存器的值, HILO 为 busA_mux2
[63:0]busmult	Input	写入寄存器的乘法结果
[31:0]busA	Output	Rs 寄存器值
[31:0]busB	Output	Rt 寄存器值
[31:0]Highout	Output	Hi 寄存器值
[31:0]Lowout	Output	Lo 寄存器值
[29:0]jalpc	Output	Jalr, jr 指令从寄存器中读取的将要跳转的指令

(3)功能定义

表1. 10 REGFILE 接口的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	寄存器读取操作	busA 和 busB 分别输出地址 Ra 和 Rb 的数据, jalpc 输出 jalr 与 jr 指令将要跳转的数据, Highout, Lowout 为 Hi, Lo 寄存器的值
2	寄存器写入操作	时钟周期下半周期将 busW 写入指定寄存器

1.1.6 im_4k 模块的定义

(1)基本描述

指令内存大小为 4K，初始化从 code.txt 载入指令。根据输入的指令地址，输出当前位置存储的指令。

(2)模块接口

表1.11 im_4k接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[11:2]addr	Input	输入指令地址
[31:0]dout	Output	输出指令

(3)功能定义

表1.12 im_4k接口的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	载入指令	初始化载入 code.txt 中的指令
2	输出操作	根据输入指令地址，输出当前指令

1.1.7 dm_4k 模块定义

(1)基本描述

数据内存大小为 4K，根据输入的地址读出数据内存中的数据，并根据数据写信号，将输入的数据选择写入数据内存中。

(2)模块接口

表1.13 dm_4k 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[11:2]addr	Input	输入数据地址
[31:0]DataIn	Input	输入的数据
[31:0]DataOut	Output	读出的数据
WrEn	Input	写入使能信号，高电平有效
clk	Input	时钟信号
[5:0]op	Input	当前指令操作码，用于判断是否要字节读取

(3)功能定义

表1.14 dm_4k模块的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	读数据内存数据	根据输入的数据地址，读出数据内存中的数据。
2	写数据内存数据	时钟信号上升沿触发，且 WrEn=1 时向数据内存写入数据。另外需判断是否对内存中的字节进行操作。

1.1.8 decoder 模块定义

(1)基本描述

根据输入的指令进行拆分，拆分成各个单元。

(2)模块接口

表1.15 decoder接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[31:0]ir	Input	指令
[5:0]op	Output	指令高 6 位
[4:0]rs	Output	预读取寄存器
[4:0]rt	Output	预读取或预存储寄存器
[4:0]rd	Output	预存储寄存器
[4:0]shamt	Output	偏移量
[4:0]func	Output	指令低 6 位
[15:0]immediate	Output	立即数
[25:0]target	Output	跳转目标地址
checkover	Output	输出判断溢出指令信号

(3)功能定义

表1.16 decoder 接口的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	分解指令	根据输入的指令输出各部分

1.1.9 control 模块定义

(1)基本描述

根据输入的指令高 6 位(op 和 func 字段),利用真值表化简,输出 Branch, Jump, RegDst,

ALUSrc, MemtoReg, RegWr, MemWr, ExtOp, aluop 等控制信号。

(2) 模块接口

表1.15 control 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[5:0]op	Input	指令高 6 位
[5:0]func	Input	指令低 6 位
Branch_beq,branch_bne,bgtz,bgez,bltz,blez	Output	当前指令是否分支指令
Jump,jal,jalr	Output	当前指令是否跳转指令
[4:0]ALUop	Output	输出 ALU 的控制信号
[1:0]memtoReg	Output	输出主存写入寄存器信号
[1:0]regDst	Output	控制选择 Rd/Rt 为目的寄存器
memWr	Output	输出主存写入信号
ExtOp	Output	符号扩展/零扩展
regWr,Highin,Lowin,r31Wr	Output	寄存器写使能信号
alusrc	Output	控制选择 ALU 的 B 口操作数
Checkover	Output	输出判断溢出指令信号
Hlsel	Output	Hi, Lo 寄存器选择信号
[2:0]Cp0op	Output	Cp0 寄存器操作数

(3) 功能定义

表1.16 control 接口的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	输出控制信号	根据输入的 op 输出各种控制信号

1.1.10 SignExt 模块定义

(1) 基本描述

将输入的 16 位数据根据扩展信号扩展为 32 位。

(2) 模块接口

表1.19 SignExt模块的接口定义

信号名	方 向	描 述
[15:0]immedia	Input	输入的 16 位原始数据
[31:0]Extimmediate	Output	输出的 32 位扩展数据
ExtSel	Input	扩展的信号

(2)功能定义

表1.16 SignExt模块的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	输出扩展的 32 位地址	根据 ExtSel 将 imm16 扩展为 imm32

1.1.11 Forward&multforward&Hlforward&cp0forward 模块定义

(1)基本描述

各种条件下的转发

(2)模块接口

表1.19 multforwad模块的接口定义

信号名	方 向	描 述
Ex_multWr,mem_multWr,wr_multWr	Input	Ex, mem, wr 段的乘法结果写入信号
Multforward	Output	要转发到 id 段的 mult 结果

表1.19 Hlforwad模块的接口定义

信号名	方 向	描 述
Ex_Highin,ex_Lowin,mem_Highin,mem_Lowin,wr_Highin,wr_Lowin	Input	Ex, mem, wr 段的 Hi, Lo 寄存器写入信号
Multforward	Output	要转发到 id 段的选择信号

表1.19 branchforwad模块的接口定义

信号名	方 向	描 述
-----	-----	-----

[2:0]ex_cp0op,mem	Input	Ex,mem,wr 段的 cp0
_cp0op,wr_cp0op	Input	信号
[4:0] id_rs,id_rt,me	Input	Id,mem,ex,wr 的寄存
m_rw,ex_rw,wr_rw		器信号
mem_regWr,ex_reg		
Wr,wr_regWr	Input	写入信号
[1:0]mem_memtore		写入选择信号
g,wr_memtoreg		
[1:0]branchforward	Output	要转发到 id 段的选择信
A,branchforwardB		号

表1. 19 cp0forward接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[2:0]id_cp0op,ex_cp	Input	各种条件信号
0op,mem_cp0op,wr_		
cp0op,id_sel,ex_sel,		
mem_sel,wr_sel		
[4:0]id_cs,ex_cs,me	Input	各种条件信号
m_cs,wr_cs		
[1:0] cp0forward	Output	选择 cp0 转发信号

(3)功能定义

表1. 16 SignExt模块的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	输出转发信息	根据 id, ex, mem, wr 段信号选择 转发信号所在段

1. 1. 12 cp0 模块定义

(1)基本描述

Cp0 寄存器的读写操作。

(2)模块接口

表1. 20 cp0 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
Clk	Input	时钟信号
[4:0]id_cs,wr_cs	Input	协处理器的地址
[2:0]id_sel,wr_sel	Input	协处理器的选择（8 个）
[2:0]wr_cp0op,id_cp0op	Input	协处理器操作
[31:0]busB	Input	写入 cp0 寄存器的数据
[29:0]PC	Input	当前指令 PC 值
[31:0]Cp0_dout,cp0_pcout	Output	Cp0 输出数据

(3)功能定义

表1.16 cp0 模块的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	根据 cp0op 对 cp0 寄存器进行相应操作	Id_cp0op=4, Eret Id_cp0op=3, Syscall 并阻塞后面的 cp0op Wr_cp0op=2, 写入 Wr_cp0op=1, 读出数据

1.1.13 BrunchBubble 模块定义

(1)基本描述

用于 lw+R-Type

(2)模块接口

表1.20 cp0HLtoalu 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[4:0]id_rs,id_rt,ex_rw	Input	Id,ex 的寄存器信号
ex_regWr	Input	ex 写入信号
Hazard	Output	Load-use 阻塞信号

(3)功能定义

表1.16 cp0HLtoalu 模块的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	进行 load-use 的阻塞	根据条件进行 load-use 阻塞

1.1.14 IFIDReg 模块定义

(1)基本描述

IFIDREG 段寄存器，用于传输数据。

(2)模块接口

表1.21 IFID 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
clk,BranchBubble,flush	Input	用于阻断的信号和时钟信号
[29:0]pc_plus_4	Input	下一指令地址
[31:0]if_ins	Input	当前指令
[29:0]id_pc_plus_4	Output	传到 id 段得下一指令地址
[31:0]id_ins	Output	传到 id 段得指令

(3)功能定义

表1.16 IFID 模块的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	向 id 段传输信息	向 id 段传输 PC 和指令信息,并进行 load-use 阻塞和 flush 预测失败的指令冲刷

1.1.15 IDEXReg 模块定义

(1)基本描述

IDEXREG 段寄存器，用于传输数据。

(2)模块接口

表1.22 IDEX 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
clk,BranchBubble	Input	用于阻断的信号和时钟信号
id_regWr,[1:0]id_reg	Input	Id 段需要传输到 ex 段的信号

Dst,id_alusrc,id_me mwr,id_checkover,id _multWr,id_Lowin,i d_Highin,id_branch _beq,id_branch_bne, id_bltz,id_blez,id_bg ez,id_bgtz,id_jalr,id_ jal,id_jump,[1:0]id_ memtoreg,[2:0]id_cp 0op			
[31:0]id_imm32,id_ HL,id_busA_mux2,i d_cp0_dout,id_busB _mux2,[29:0]id_cp0 _pcout,	Input	Id 段需要传输到 ex 段的数据	
[4:0]id_ra,id_rb,id_r w,id_cs,id_aluop,id_ shamt,[5:0]id_op,[2: 0]id_sel,[25:0]id_Tar get	Input	Id 段 decoder 得到的信息	
Ex_regWr 等一众信 号	Output	由 id 传来的上述数据	

(3)功能定义

表1. 16 IDEX 模块的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	向 id 段传输信息	向 ex 段传输 PC 和指令信息, 并进行 load-use 阻塞

1. 1. 16 EXMEMReg 模块定义

(1)基本描述

EXMEMREG 段寄存器，用于传输数据。

(2)模块接口

表1. 22 EXMEM 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
clk	Input	用于时钟信号
BranchBubble	Input	用于阻断的信号

ex_zero,ex_HL,ex_result,ex_mult,ex_busA_mux2,ex_busB_mux2,,ex_rw,ex_regWr,ex_multWr,ex_memwr,ex_memtoreg,ex_op,ex_Lowin,ex_Highin,ex_cp0op,ex_cs,ex_sel,ex_cp0_dout	Input	EX 传入的所有信号
mem_zero,mem_HL,mem_result,mem_mult,mem_busA_mux2,mem_busB_mux2,mem_rw,mem_regWr,mem_multWr,mem_memwr,mem_memtoreg,mem_op,mem_Lowin,mem_Highin,mem_cp0op,mem_cs,mem_sel,mem_cp0_dout	Output	由 EX 传来的上述数据

(3)功能定义

表1. 16 EXMEM 模块的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	向 mem 段传输信息	向 mem 段传输 ex 段经过处理的数据

1. 1. 17 MEMWRReg 模块定义

(1)基本描述

MEMWR 段寄存器，用于传输数据。

(2)模块接口

表1. 22 MEMWR 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
clk	Input	用于时钟信号

BranchBubble	Input	用于阻断的信号
mem_dout,mem_HL,mem_result,mem_mult,mem_busA_mux2,mem_busB_mux2,mem_rw,mem_regWr,mem_multWr,mem_memtoreg,mem_op,mem_Lowin,mem_Highin,mem_cp0op,mem_cs,mem_sel,mem_cp0_dout	Input	MEM 传入的所有信号
wr_dout,wr_HL,wr_result,wr_mult,wr_busA_mux2,wr_busB_mux2,wr_rw,wr_regWr,wr_multWr,wr_memtoreg,wr_op,wr_Lowin,wr_Highin,wr_cp0op,wr_cs,wr_sel,wr_cp0_dout	Output	由 MEM 传来的上述数据

(3)功能定义

表1. 16 MEMWR 模块的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	向 wr 段传输信息	向 wr 段传输 mem 段经过处理的数据

1. 1. 18 zerobranchjudge 模块定义

(1)基本描述

用于在 ex 阶段判断是否实现跳转或顺序执行。

(2)模块接口

表1. 23 zerobranchjudge 接口的模块定义

信号名	方 向	描 述
[31:0]busA,busB	Input	rs, rt 寄存器所得值

bgez,bgtz,blez,bltz,branch_beq,branch_bne	Input	跳转类别信号
zbgez,zbgtz,zbeq,zbne	Output	判断信号

(3)功能定义

表1.16 zerobranchjudge 模块的功能定义

序 号	功能名称	功能描述
1	计算跳转信息	根据传入的 busA 与 busB 对是否跳转进行判断

1.2 各种冒险解决的办法

1.2.1 Load-use 冒险

对于 Load-use 冒险，大部分时候出现于 lw 或者 lb、lbu 指令之后出现，由于 ALU 的 result 计算的为 DM 模块中的地址，所以无法在下一条指令读取对应寄存器（即处于 id 阶段时）就转发，需要等待一个时钟周期阻塞，由于大部分数据都一再后面通过转发实现，所以我们只需要查看 EX 段与 ID 段之间信号相关是否存在问题。由 Load-use 冒险定义可知道，当处于第二阶段的指令中读取 id_busA, id_busB 时，需要等待一个时钟周期才能够转发到 id 阶段，所以条件就是 $(ex_rw == id_rs || ex_rw == id_rt) \&\& (ex_regWr == 1) \&\& (ex_memtoReg == 1)$ ，其意义为 Ex 段表示该指令需要有数据写入寄存器，并且该数据为从 DM 中获取的数据，并且存入的寄存器与后一条指令需要读取的寄存器相同。

Examples: lw+beq, lw+add 等指令。

1.2.2 分支跳转冒险

对于分支跳转冒险，在分支指令 id 阶段进行分支预测，即建立 BHT 与 BTB 表，类 Cache 存储，在遇到分支跳转指令时总是先进行查表，如果存在直接输出表中的预测地址，如果不存在总是先预测不跳转（这样可以检查预测有效性与正确性），并且存入 BHT 之中。然后在 EX 阶段下半周期进行是否跳转的校验，如果预测地址和实际跳转地址不同，则需要在传入 ID 段时洗刷已经在 IF 段存在的指令，其余情况则继续进行指令的接下操作。（其实真觉得预测在有延迟槽的情况下不如静态预测）

1.2.3 数据冒险

Condition1. 存在于 Regfile 中，即当前三条指令中有指令需要写入目的寄存器与当前指令的寄存器读取地址冲突，则需要考虑转发，即 $(id_ra == ex_rw \&\& ex_regWr == 1) || (id_ra == mem_rw \&\& mem_regWr == 1) || (id_ra ==$

$ra == wr_rw \& \& wr_regWr == 1$), 同时还需要考虑 $cp0$ 寄存器的 $mfc0$ 指令, 条件见下图。需要注意的是, 此处如果出现 Load-use 冒险, 即前一条指令为 lw 或者 lb 等指令, 则会直接阻塞这一周期并且到下一周期进行转发, 然后根据 $memtoReg$ 来选定每个阶段需要转发到 id 段的数据如 $HIL0$ 寄存器读取的数, $CP0$ 寄存器读取的数, 以及 ALU 计算结果和 lw 等指令所得到的来自于 DM 的输出数据, 然后在 id 阶段通过 $forwardA$, $forwardB$ 得到的选择信号进行选择。

Condition2. 存在于 $HIL0$ 寄存器中, 当前面的指令需要向 $HIL0$ 寄存器写入数据时, 而本条指令需要从 $HIL0$ 寄存器中取出, 此时会出现数据冒险, 需要通过数据转发实现正常的调用。个人使用的方法是通过读取指令时选择控制信号 $hlse1$ 来确定是读取 $H1$ 还是 $L0$ 寄存器, 并根据后面阶段中 $Lowin$ 、 $Highin$ 、 $multin$ 信号来判断转发到 $Highout$ 与 $Lowout$ 的数据。个人方法是, 先通过 EX, MEM, WR 段得 $HIL0$ 寄存器写信号来转发到 id 段完成第一次有关于 $mtlo$ 等指令的处理, 其次再处理乘法结果的转发, 如果乘法出现在 $mtlo$ 等指令后端则选择已经选择的第一次处理得到的 $Highout$, $Lowout$ 数据, 如果乘法结果在 $mtlo$ 等指令前面, 则选择转发乘法结果, 并根据 $hlse1$ 来选择转发高位还是低位。

Condition3. 存在于 $cp0$ 寄存器中的数据冒险, 由于时间有限, 只处理了 $mtc0+mfc0$ 的数据冒险, 由于 $Syscall$ 和 $Eret$ 的指令特性, 转发考虑对于五级流水线过于麻烦, 目前可以采用的方法是在 $cp0$ 指令 id 阶段写入 $cp0$ 寄存器然后下一指令直接读取, 但这样就会存在两个数据同时存入寄存器的可能情况, 故不推荐。其转发条件很简单, 即当 $mfc0$ 指令检测到前面存在 $mtc0$ 正在执行, 并比较两个指令目的的 cs 和 $se1$ 地址段, 就可以完成转发。

第二章 45 条流水线 CPU 的设计与调试

2.1 Verilog 代码

2.1.1 mips 模块代码

```
module
le
mips
(clk
,rst
,PC)
;

    input clk;
    input rst;
```

```
output wire[29:0] PC;
wire[29:0] NPC,PC_plus_4,jalpc1,ex_jalpc;
wire[31:0] if_ins;
wire[29:0] branch_predict,predict_pc;

wire zbgez,zbgtz,zbeq,zbne;
wire branchbubble;
wire flush,pc_sel;
wire[1:0] branchforwardA,branchforwardB,jalforward;
wire[31:0] id_ins;
wire[29:0] id_PC_plus_4,id_cp0_pcout,id_cp0_pcoutmux;
wire[31:0]
id_busA,id_busA_mux2,id_busB,id_busB_mux2,mem_forward,wr_forward,id_Highout,id_Lowout,id_
HL,id_Highoutmux4,id_Lowoutmux4,id_HL_mux4,id_cp0_dout,id_cp0_doutmux;
wire[4:0] id_ra,id_rb,id_rw,id_cs;
wire[31:0] id_imm32;
wire[15:0] id_imm16;
wire[4:0] id_shamt;
wire[5:0] id_func;
wire[25:0] id_target,ex_target;
wire[2:0] id_cp0op,id_sel;

wire
id_regWr,id_multWr,id_hlssel,id_Extop,id_alusrc,id_branch_beq,id_branch_bne,id_bltz,id_ble
z,id_bgez,id_bgtz,id_jalr,id_jal,id_jump,id_memWr,id_checkover,id_Highin,id_Lowin;
wire[1:0] id_memtoreg,id_regDst;
wire[4:0] id_aluop;
wire[5:0] id_op;
//ex
wire ex_zero,ex_overflow;
wire[31:0] ex_result,ex_busA,ex_busB,ex_HL,ex_busA_mux2,ex_busB_mux2,ex_cp0_dout;
wire[4:0] ex_ra,ex_rb,ex_rw,ex_rw_mux2,ex_shamt,ex_cs;
wire[63:0] ex_mult;

wire
ex_regWr,ex_multWr,ex_alusrc,ex_memwr,ex_checkover,ex_Highin,ex_Lowin,ex_branch_beq,ex_br
anch_bne,ex_bltz,ex_blez,ex_bgez,ex_bgtz,ex_jalr,ex_jal,ex_jump;
wire[1:0] ex_memtoreg,ex_regDst;
wire[4:0] ex_aluop;
wire[5:0] ex_op;
wire[2:0] ex_cp0op,ex_sel;
```

```
wire[31:0] ex_imm32,ex_alu_busB;
//mem
wire[31:0] mem_Dataout,mem_HL,mem_busA_mux2,mem_cp0_dout,mem_busB_mux2;
wire[31:0] mem_result;
wire[63:0] mem_mult;
wire[4:0] mem_rw,mem_cs;
wire[2:0] mem_sel,mem_cp0op;

wire mem_regWr,mem_multWr,mem_memWr,mem_zero,mem_Highin,mem_Lowin;
wire[1:0] mem_memtoreg;
wire[5:0] mem_op;
//wr
wire[31:0] wr_Dataout;
wire[31:0] wr_result,wr_HL,wr_busA_mux2,wr_busB_mux2,wr_cp0_dout;
wire[63:0] wr_mult;
wire[4:0] wr_rw,wr_cs;
wire[5:0] wr_op;
wire[2:0] wr_cp0op,wr_sel;

wire wr_regWr,wr_multWr,wr_Highin,wr_Lowin;
wire[1:0] wr_memtoreg;
//foward
wire[1:0] multforward,cp0forward;

pc get_pc(clk,pc_sel,NPC,predict_pc,rst,PC,branchbubble);

npc
get_npc(clk,rst,flush,branchbubble,PC,id_PC_plus_4,branch_predict,ex_target,id_imm16,ex_i
mm32[15:0],ex_jalpc,id_cp0op,id_cp0_pcoutmux,id_branch_beq,id_branch_bne,id_bgez,id_bgtz,
id_blez,id_bltz,ex_branch_beq,ex_branch_bne,ex_bgez,ex_bgtz,ex_blez,ex_bltz,zbgez,zbgtz,z
beq,zbne,ex_jalr,ex_jal,ex_jump,NPC,predict_pc,branch_predict,pc_sel,flush);
assign PC_plus_4 = PC+1;
im_4k get_im(PC[9:0],if_ins);

IFIDReg ifidreg(clk,flush,PC_plus_4,if_ins,branchbubble,id_PC_plus_4,id_ins);

decoder
decoder(id_ins,id_op,id_ra,id_rb,id_rw,id_shamt,id_func,id_cs,id_sel,id_imm16,id_target);

Control
ctr(id_op,id_rb,id_ra,id_func,id_regWr,id_multWr,id_Lowin,id_Highin,id_hlssel,id_regDst,id
_Extop,id_alusrc,id_aluop,id_memWr,id_memtoreg,id_checkover,id_jump,id_branch_beq,id_bran
```

```
ch_bne,id_bgez,id_bgtz,id_blez,id_bltz,id_jalr,id_jal,id_cp0op);
```

```
    regfile
```

```
rf(clk,id_ra,id_rb,wr_rw,wr_op,wr_cp0op,wr_cp0_dout,wr_result[11:0],wr_regWr,wr_multWr,wr  
_Lowin,wr_Highin,wr_busA_mux2,wr_forward,wr_mult,id_busA,id_busB,id_Highout,id_Lowout,jal  
pc1);
```

```
    SignExt SignExt(id_imm16,id_Extop,id_imm32);
```

```
    mux3 mux_rw(ex_rb,ex_rw,32'd31,ex_regDst,ex_rw_mux2);
```

```
    branchforward
```

```
branchforward(id_ra,id_rb,ex_cp0op,ex_rw_mux2,ex_regWr,mem_cp0op,mem_rw,mem_regWr,wr_cp0o  
p,wr_rw,wr_regWr,branchforwardA,branchforwardB);
```

```
    wire[31:0] ex_forward;
```

```
    mux4 mux_exforward(ex_result,32'd0,ex_HL,ex_cp0_dout,ex_memtoreg,ex_forward);
```

```
    mux4
```

```
mux_memforward(mem_result,mem_Dataout,mem_HL,mem_cp0_dout,mem_memtoreg,mem_forward);
```

```
    mux4 mux_wrfoward(wr_result,wr_Dataout,wr_HL,wr_cp0_dout,wr_memtoreg,wr_forward);
```

```
    mux4
```

```
mux_judgeA(id_busA,ex_forward,mem_forward,wr_forward,branchforwardA,id_busA_mux2);
```

```
    mux4
```

```
mux_judgeB(id_busB,ex_forward,mem_forward,wr_forward,branchforwardB,id_busB_mux2);
```

```
    branchjudge
```

```
branchjudge(ex_busA_mux2,ex_busB_mux2,ex_bgez,ex_bgtz,ex_blez,ex_bltz,ex_branch_beq,ex_br  
anch_bne,zbgez,zbgtz,zbeq,zbne);
```

```
    branchbubble branchbubble1(id_ra,id_rb,ex_regWr,ex_rw_mux2,ex_memtoreg,branchbubble);
```

```
    id_ex
```

```
idexreg(clk,branchbubble,id_PC_plus_4,id_busA,id_busA_mux2,id_busB,id_busB_mux2,id_HL_mux  
4,id_ra,id_rb,id_rw,id_imm32,id_regWr,id_multWr,id_regDst,id_alusrc,id_memWr,id_memtoreg,  
id_checkover,id_aluop,id_shamt,id_op,id_Lowin,id_Highin,id_cp0op,id_cs,id_sel,id_cp0_dout  
mux,id_cp0_pcoutmux,id_branch_beq,id_branch_bne,id_bltz,id_blez,id_bgez,id_bgtz,id_jalr,i  
d_jal,id_jump,id_target,
```

```
    ex_busA,ex_busA_mux2,ex_busB,ex_busB_mux2,ex_HL,ex_ra,ex_rb,ex_rw,ex_imm32,ex_regWr,e
```

南京航空航天大学

```
x_multWr,ex_regDst,ex_alusrc,ex_memwr,ex_memtoreg,ex_checkover,ex_aluop,ex_shamt,ex_op,ex  
_Lowin,ex_Highin,ex_cp0op,ex_cs,ex_sel,ex_cp0_dout,ex_cp0_pcout,ex_branch_beq,ex_branch_b  
ne,ex_bltz,ex_blez,ex_bgez,ex_bgtz,ex_jalr,ex_jal,ex_jump,ex_jalpc,ex_target);
```

```
    mux_memtoreg mux_alusrc_to_busB(ex_busB_mux2,ex_imm32,ex_alusrc,ex_alu_busB);
```

```
    alu
```

```
alu(ex_checkover,id_PC_plus_4,ex_aluop,ex_shamt,ex_busA_mux2,ex_alu_busB,ex_zero,ex_overf  
low,ex_result,ex_mult);
```

```
    ex_mem
```

```
exmemreg(clk,ex_zero,ex_HL,ex_result,ex_mult,ex_busA_mux2,ex_busB_mux2,ex_rw_mux2,ex_regW  
r,ex_multWr,ex_memwr,ex_memtoreg,ex_op,ex_Lowin,ex_Highin,ex_cp0op,ex_cs,ex_sel,ex_cp0_do  
ut,mem_zero,mem_HL,mem_result,mem_mult,mem_busA_mux2,mem_busB_mux2,mem_rw,mem_regWr,mem_m  
ultWr,mem_memWr,mem_memtoreg,mem_op,mem_Lowin,mem_Highin,mem_cp0op,mem_cs,mem_sel,mem_cp0  
_dout);
```

```
    dm_4k dm_4k(clk,mem_op,mem_memWr,mem_result[11:0],mem_busB_mux2,mem_Dataout);
```

```
    mem_wr
```

```
mem_wr(clk,mem_Dataout,mem_HL,mem_result,mem_mult,mem_busA_mux2,mem_busB_mux2,mem_rw,mem_  
regWr,mem_multWr,mem_memtoreg,mem_op,mem_Lowin,mem_Highin,mem_cp0op,mem_cs,mem_sel,mem_cp  
0_dout,wr_Dataout,wr_HL,wr_result,wr_mult,wr_busA_mux2,wr_busB_mux2,wr_rw,wr_regWr,wr_mu  
ltWr,wr_memtoreg,wr_op,wr_Lowin,wr_Highin,wr_cp0op,wr_cs,wr_sel,wr_cp0_dout);
```

```
    mux_memtoreg muxHL(id_Lowoutmux4,id_Highoutmux4,id_hlssel,id_HL);
```

```
    multforward
```

```
multforward1(id_multWr,ex_multWr,ex_Highin,ex_Lowin,mem_multWr,mem_Highin,mem_Lowin,wr_mu  
ltWr,multforward);
```

```
    muxHL muxHL1(id_HL,ex_mult,mem_mult,wr_mult,multforward,id_hlssel,id_HL_mux4);
```

```
    cp0forwardUnit
```

```
cp0forwardd(id_cp0op,id_cs,id_sel,ex_cs,ex_sel,ex_cp0op,mem_cs,mem_sel,mem_cp0op,wr_cs,wr_  
_sel,wr_cp0op,cp0forward);
```

```
    CP0
```

```
cp0(clk,id_cs,id_sel,wr_cs,wr_sel,wr_busB_mux2,id_PC_plus_4-1,id_cp0_dout,id_cp0_pcout,wr_  
_cp0op,id_cp0op);
```

```
    mux4
```

```
mux_cp0dout(id_cp0_dout,ex_busB_mux2,mem_busB_mux2,wr_busB_mux2,cp0forward,id_cp0_doutmux
```

```
);

    mux4pc
mux_cp0(id_cp0_pcout,ex_busB_mux2[31:2],mem_busB_mux2[31:2],wr_busB_mux2[31:2],cp0forward
,id_cp0_pcoutmux);

    wire[1:0]forwardHigh,forwardLow;
    HLforward
HLforward1(ex_Highin,ex_Lowin,mem_Highin,mem_Lowin,wr_Highin,wr_Lowin,forwardHigh,forward
Low);

    mux4
muxHighout(id_Highout,ex_busA_mux2,mem_busA_mux2,wr_busA_mux2,forwardHigh,id_Highoutmux4)
;

    mux4
muxLowout(id_Lowout,ex_busA_mux2,mem_busA_mux2,wr_busA_mux2,forwardLow,id_Lowoutmux4);
endmodule
```

2.1.2 PC 模块代码

```
module pc(
    clk,
    pc_sel,
    adin,
    predict_pc,
    rst,
    adout,
    BranchBubble
);
    input wire clk,rst,BranchBubble,pc_sel;
    input wire[29:0] adin,predict_pc;
    output reg[29:0] adout;
    wire[31:0] temp = 32'h00003034;
    initial begin
        adout=temp[31:2];
    end

    always@(posedge clk)
    begin
        if(!BranchBubble)
        begin
            if(rst == 1)
```

```
        adout = temp[31:2];  
    else  
        adout = (pc_sel==1)?adin:predict_pc;  
    end  
end  
endmodule
```

2.1.3 NPC 模块代码

```
module  
le  
npc(  
    clk,  
    rst,  
    flushbefore,  
    Brunchbubble,  
    cur_pc,  
    pre_pc,  
    branch_predict2,  
    target,  
    id_immediate,  
    immediate,  
    jal_pc,  
    cp0op,  
    cp0_pcout,  
    id_branch_beq,id_branch_bne,id_bgez,id_bgtz,id_blez,id_bltz,  
    branch_beq,  
    branch_bne,  
    bgez,  
    bgtz,  
    blez,  
    bltz,  
    zbgez,  
    zbgtz,  
    zbeq,  
    zbne,  
    jalr,  
    jal,  
    jump,  
    next_pc,  
    predict_pc,  
    branch_predict,  
    pc_sel,
```

```
flush
);
input wire clk,rst,Branchbubble,flushbefore;
input wire[15:0] immediate,id_immediate;
input wire[2:0] cp0op;
input wire jump; //zero-alu?????
input wire
branch_beq,branch_bne,bgez,bgtz,blez,bltz,jalr,jal,zbgez,zbgtz,zbeq,zbne,id_branch_beq,id_
branch_bne,id_bgez,id_bgtz,id_blez,id_bltz;
input wire[25:0] target;
input wire[29:0] cur_pc,pre_pc;
input wire[29:0] jal_pc,cp0_pcout;
output reg[29:0] next_pc,predict_pc;
output reg flush,pc_sel;
wire[31:0] temp = 32'h00003034;
input wire[29:0] branch_predict2;
output reg [29:0] branch_predict;
wire [29:0] new_immediate;
reg [29:0] jump_next;
reg [61:0] BHT[16:0];
reg flag;

integer i,t;
initial begin
    next_pc <= temp[31:2];
    flush <= 0;
    for(i=0;i<=15;i=i+1)
        BHT[i] = 0;
end

always@(id_branch_bne or id_branch_beq or id_bgez or id_bgtz or id_blez or id_bltz) begin
    for(i=0;i<=15;i=i+1) begin
        if(BHT[i][61]==1&&BHT[i][60:31]==cur_pc-1&&BHT[i][30]==1) begin
            flag = 1;
            predict_pc = BHT[i][29:0];
            branch_predict = predict_pc;
            pc_sel = 0;
        end
        else if(BHT[i][61]==1&&BHT[i][60:31]==cur_pc-1&&BHT[i][30]==0) begin
            flag = 1;
            predict_pc = BHT[i][29:0];
            branch_predict = predict_pc;
            pc_sel = 0;
        end
    end
end
```



```
end
else if(BHT[i][61]==0) begin
    flag = 0;
    t = i;
    pc_sel = 0;
end
end
if(flag == 0) begin
    if(id_branch_bne||id_branch_beq||id_bgez||id_bgtz||id_blez||id_bltz) begin
        predict_pc = cur_pc+1;
        branch_predict = predict_pc;
        BHT[t][61] = 1;
        BHT[t][60:31] = cur_pc-1;
        pc_sel = 0;
    end
    else begin
        pc_sel = 1;
    end
end
end
end

always@(posedge clk or negedge clk) begin
    if(clk) begin
        if(Brunchbubble) begin
            if(flushbefore==1)
                flush = 1;
        end
        flush = 0;
    end
    if(!clk) begin
        if(!Brunchbubble) begin
            if(rst == 1 && !clk)
                next_pc = temp[31:2];
            else if(jalr == 1 && !clk) begin//jalr
                next_pc = jal_pc;
                flush = 1;
            end
            else if(jal == 1 && !clk) begin//jal
                next_pc = {pre_pc[29:26],target[25:0]};
                flush = 1;
            end
            else if(branch_bne == 1 && !clk) begin//bne
```

```
BHT[t][29:0] = predict_pc;
next_pc = (zbne)?pre_pc-1+{{14{immediate[15]}}},immediate}:pre_pc;
if(next_pc != branch_predict2) begin
    for(i=0;i<=15;i=i+1) begin
        if(BHT[i][61]==1&&BHT[i][60:31]==pre_pc-2) begin
            BHT[i][30] = !BHT[i][30];
            BHT[i][29:0] = next_pc;
            flush = 1;
        end
    end
end
else begin
    next_pc = next_pc+1;
    flush = 0;
end
end
else if(branch_beq == 1 && !clk) begin//beq
    BHT[t][29:0] = predict_pc;
    next_pc = (zbeq)?pre_pc-1+{{14{immediate[15]}}},immediate}:pre_pc;
    if(next_pc != branch_predict2) begin
        for(i=0;i<=15;i=i+1) begin
            if(BHT[i][61]==1&&BHT[i][60:31]==pre_pc-2) begin
                BHT[i][30] = !BHT[i][30];
                BHT[i][29:0] = next_pc;
                flush = 1;
            end
        end
    end
end
else begin
    next_pc = next_pc+1;
    flush = 0;
end
end
else if(bgez == 1 && !clk) begin//bgez
    BHT[t][29:0] = predict_pc;
    next_pc = (zbgez==1)?pre_pc-1+{{14{immediate[15]}}},immediate}:pre_pc;
    if(next_pc != branch_predict2) begin
        for(i=0;i<=15;i=i+1) begin
            if(BHT[i][61]==1&&BHT[i][60:31]==pre_pc-2) begin
                BHT[i][30] = !BHT[i][30];
                BHT[i][29:0] = next_pc;
                flush = 1;
            end
        end
    end
end
```

```
end
end
else begin
    next_pc = next_pc+1;
    flush = 0;
end
end
else if(bltz == 1 && !clk) begin//bltz
    BHT[t][29:0] = predict_pc;
    next_pc = (zbgez==0)?pre_pc-1+{{14{immediate[15]}}},immediate}:pre_pc;
    if(next_pc != branch_predict2) begin
        for(i=0;i<=15;i=i+1) begin
            if(BHT[i][61]==1&&BHT[i][60:31]==pre_pc-2) begin
                BHT[i][30] = !BHT[i][30];
                BHT[i][29:0] = next_pc;
                flush = 1;
            end
        end
    end
else begin
    next_pc = next_pc+1;
    flush = 0;
end
end
else if(bgtz == 1 && !clk) begin//bgtz
    BHT[t][29:0] = predict_pc;
    next_pc = (zbgtz==1)?pre_pc-1+{{14{immediate[15]}}},immediate}:pre_pc;
    if(next_pc != branch_predict2) begin
        for(i=0;i<=15;i=i+1) begin
            if(BHT[i][61]==1&&BHT[i][60:31]==pre_pc-2) begin
                BHT[i][30] = !BHT[i][30];
                BHT[i][29:0] = next_pc;
                flush = 1;
            end
        end
    end
else begin
    next_pc = next_pc+1;
    flush = 0;
end
end
else if(blez == 1 && !clk) begin//blez
    BHT[t][29:0] = predict_pc;
```

```
next_pc = (zbgtz==0)?pre_pc-1+{{14{immediate[15]}}},immediate}:pre_pc;
if(next_pc != branch_predict2) begin
    for(i=0;i<=15;i=i+1) begin
        if(BHT[i][61]==1&&BHT[i][60:31]==pre_pc-2) begin
            BHT[i][30] = !BHT[i][30];
            BHT[i][29:0] = next_pc;
            flush = 1;
        end
    end
end
else begin
    next_pc = next_pc+1;
    flush = 0;
end
end
else if(jump == 1 && !clk) begin//jump
    next_pc = {pre_pc[29:26],target[25:0]};
    flush = 1;
end
else if(cp0op == 3'b011 && !clk) begin//syscall
    next_pc = 30'd0;
    flush = 1;
end
else if(cp0op == 3'b100 && !clk) begin//eret
    next_pc = cp0_pcout;
    flush = 1;
end
else if(!id_bgtz&&!id_bgez&&!id_blez&&!id_bltz&&!id_branch_beq&&!id_branch_bne) begin
    next_pc = cur_pc+1;
end
end
end
endmodule
```

2.1.4 im_4k 模块代码

```
module im_4k(
    addr,
    dout
);

input wire[11:2] addr;

output wire[31:0] dout;
```

```
reg [31:0] im [1023:0];

initial begin
    $readmemh("code.txt",im);
end

assign dout = im[addr];

endmodule
```

2.1.5 decoder 模块代码

```
module decoder(
    ir,
    op,
    rs,
    rt,
    rd,
    shamt,
    func,
    cs,
    sel,
    immediate,
    target
);

    input wire[31:0] ir;
    output reg[5:0] op;
    output reg[4:0] rs;
    output reg[4:0] rt;
    output reg[4:0] rd;
    output reg[4:0] cs;
    output reg[2:0] sel;
    output reg[4:0] shamt;
    output reg[5:0] func;
    output reg[15:0] immediate;
    output reg[25:0] target;

    initial begin
        op = 6'b000000;
        rs = 5'b00000;
        rt = 5'b00000;
    end
endmodule
```

```
        rd = 5'b00000;
        cs = 5'b00000;
        sel = 3'b000;

    end

    always@(*)
    begin
        op = ir[31:26];
        rs = ir[25:21];
        rt = ir[20:16];
        rd = ir[15:11];
        shamt = ir[10:6];
        func = ir[5:0];
        immediate = ir[15:0];
        target = ir[25:0];
        cs = ir[15:11];
        sel = ir[2:0];
    end

endmodule
```

2.1.6 alu 模块代码

```
module alu(
    checkover,
    pc,
    aluop,
    shamt,
    DataA,
    DataB,
    zero,
    overflow,
    result,
    mult,
);

    input wire[4:0] aluop;
    input wire[4:0] shamt;
    input wire[31:0] DataA;
    input wire[31:0] DataB;
    input wire[29:0] pc;
    input wire checkover;
    output reg zero,overflow;
```

```
output reg[31:0] result;
output reg[63:0] mult;
reg Cout;

always@(aluop or DataA or DataB) begin
    case(aluop)
        5'b00000: begin //add
            result = DataA + DataB;
            Cout = DataA[31]&DataB[31];
            zero = (result == 0)?1:0;
            overflow = checkover&(Cout^result[31]);
        end
        5'b00001: begin //sub
            result = DataA - DataB;
            Cout = DataA[31]&DataB[31];
            zero = (result == 0)?1:0;
            overflow = checkover&(Cout^result[31]);
        end
        5'b00010: begin //slt
            result = (DataA < DataB)?1:0;
            zero = (result == 0)?1:0;
        end
        5'b00011: begin //and
            result = DataA & DataB;
            zero = (result == 0)?1:0;
        end
        5'b00100: begin //nor
            result = ~(DataA | DataB);
            zero = (result == 0)?1:0;
        end
        5'b00101: begin //or
            result = DataA | DataB;
            zero = (result == 0)?1:0;
        end
        5'b00110: begin //xor
            result = DataA ^ DataB;
            zero = (result == 0)?1:0;
        end
        5'b00111: begin //sll
            result = DataB << shamt;
            zero = (result == 0)?1:0;
        end
        5'b01000: begin //srl
```

```
result = DataB >> shamt;
zero = (result == 0)?1:0;
end
5'b01001: begin //sltu
result = (DataA < DataB)?1:0;
zero = (result == 0)?1:0;
end
5'b01010: begin //jalr
result = {pc,{2'b00}};
zero = (result == 0)?1:0;
end
5'b01011: begin //jr
end
5'b01100: begin //sllv
result = DataB << DataA;
zero = (result == 0)?1:0;
end
5'b01101: begin //sra
result = ($signed(DataB)) >>> shamt;
zero = (result == 0)?1:0;
end
5'b01110: begin //srav
result = ($signed(DataB)) >>> DataA;
zero = (result == 0)?1:0;
end
5'b01111: begin //srlv
result = DataB >> DataA;
zero = (result == 0)?1:0;
end
5'b10000: begin //lui
result = DataB * 65536;
zero = (result == 0)?1:0;
end
5'b10001: begin //mult
mult = ($signed(DataA)) * ($signed(DataB));
zero = (mult == 0)?1:0;
end
endcase
end
endmodule
```

2.1.7 dm_4k 模块代码


```
module dm_4k(
    clk,
    op,
    WrEn,
    Addr,
    DataIn,
    DataOut
);

input wire clk,WrEn;
input wire[11:0] Addr;
input wire[5:0] op;
input wire[31:0] DataIn;
output reg[31:0] DataOut;

reg[31:0] dm[1023:0];
integer i;
initial begin
    for(i=0;i<1024;i=i+1)
        dm[i]=0;
end
always@(*) begin
    if(op == 6'b100000) begin
        if(Addr[1:0] == 2'b00) begin
            DataOut = {{24{dm[Addr[11:2]][7]}},dm[Addr[11:2]][7:0]};
        end
        else if(Addr[1:0] == 2'b01) begin
            DataOut = {{24{dm[Addr[11:2]][15]}},dm[Addr[11:2]][15:8]};
        end
        else if(Addr[1:0] == 2'b10) begin
            DataOut = {{24{dm[Addr[11:2]][23]}},dm[Addr[11:2]][23:16]};
        end
        else if(Addr[1:0] == 2'b11) begin
            DataOut = {{24{dm[Addr[11:2]][31]}},dm[Addr[11:2]][31:24]};
        end
    end
    else if(op == 6'b100100) begin
        if(Addr[1:0] == 2'b00) begin
            DataOut = {{24'b0},dm[Addr[11:2]][7:0]};
        end
        else if(Addr[1:0] == 2'b01) begin
            DataOut = {{24'b0},dm[Addr[11:2]][15:8]};
        end
    end
end
```

```
        else if(Addr[1:0] == 2'b10) begin
            DataOut = {{24'b0},dm[Addr[11:2]][23:16]};
        end
        else if(Addr[1:0] == 2'b11) begin
            DataOut = {{24'b0},dm[Addr[11:2]][31:24]};
        end
    end
    else begin
        DataOut = dm[Addr[11:2]];
    end
end

always@(negedge clk) begin
    if(WrEn)
        begin
            if(op == 6'b101000)
                begin
                    if(Addr[1:0] == 2'b00) begin
                        dm[Addr[11:2]][7:0] = DataIn[7:0];
                        $display("%h->dm[%h][7:0]",DataIn[7:0],Addr[11:0]);
                    end
                    else if(Addr[1:0] == 2'b01) begin
                        dm[Addr[11:2]][15:8] = DataIn[7:0];
                        $display("%h->dm[%h][15:8]",DataIn[7:0],Addr[11:0]);
                    end
                    else if(Addr[1:0] == 2'b10) begin
                        dm[Addr[11:2]][23:16] = DataIn[7:0];
                        $display("%h->dm[%h][23:16]",DataIn[7:0],Addr[11:0]);
                    end
                    else if(Addr[1:0] == 2'b11)
                        dm[Addr[11:2]][31:24] = DataIn[7:0];
                        $display("%h->dm[%h][31:24]",DataIn[7:0],Addr[11:0]);
                    end
                end
            else
                begin
                    dm[Addr[11:2]] = DataIn;
                    $display("%h->dm[%h]",DataIn,Addr[11:0]);
                end
            end
        end
    end
endmodule
```

2.1.8 SignExt 模块代码

```
`timescale 1ns / 1ps

module SignExt(
    immediate,
    ExtSel,
    Extimmediate
);

input wire[15:0] immediate;
input ExtSel;

output [31:0] Extimmediate;

always@(Extimmediate)
begin

end

assign Extimmediate[15:0] = immediate;
assign Extimmediate[31:16] = ExtSel ? (immediate[15] ? 16'hffff : 16'h0000) :
16'h0000;

endmodule
```

2.1.9 mux 模块代码

```
module
mux_memtoreg(result,Dataout,memtoreg,busW);

input wire memtoreg;
input wire[31:0] result,Dataout;
output wire[31:0] busW;

assign busW=(memtoreg==0)?result:Dataout;
endmodule

module mux_rw(rt,rd,regDst,rw);
input wire[4:0] rt,rd;
input wire regDst;
output wire[4:0] rw;

assign rw=(regDst==0)?rt:rd;
endmodule
```

```
module mux3(result,C1,C2,s,y);
    input wire[31:0] result,C1,C2;
    input wire[1:0] s;
    output wire[31:0] y;

    assign
y=(s==2'b00)?result:(s==2'b01)?C1:C2;
endmodule

module mux4(C1,C2,C3,C4,s,y);
    input wire[31:0] C1,C2,C3,C4;
    input wire[1:0] s;
    output wire[31:0] y;

    assign
y=(s==2'b00)?C1:(s==2'b01)?C2:(s==2'b10)?C3:C4;
endmodule

module mux4pc(C1,C2,C3,C4,s,y);
    input wire[29:0] C1,C2,C3,C4;
    input wire[1:0] s;
    output wire[29:0] y;

    assign
y=(s==2'b00)?C1:(s==2'b01)?C2:(s==2'b10)?C3:C4;
endmodule

module muxHL(C1,C2,C3,C4,s,hlsel,y);
    input wire[31:0] C1;
    input wire[63:0] C2,C3,C4;
    input wire[1:0] s;
    input wire hlsel;
    output reg[31:0] y;

    always@(*) begin
    if(s==0)
        y=C1;
    else if(s==2'b01&&hlsel==0)
        y=C2[31:0];
    else if(s==2'b01&&hlsel==1)
        y=C2[63:32];
    else if(s==2'b10&&hlsel==0)
```

```
        y=C3[31:0];
    else if(s==2'b10&&hlse1==1)
        y=C3[63:32];
    else if(s==2'b11&&hlse1==0)
        y=C4[31:0];
    else if(s==2'b11&&hlse1==1)
        y=C4[63:32];
    end
endmodule
```

2.1.10 regfile 模块代码

```
module regfile(
    clk,
    rs,
    rt,
    rw,
    op,
    cp0op,
    cp0_dout,
    addr,
    regWe,
    multWe,
    Lowin,
    Highin,
    Wr_busA_mux2
    busW,
    busmult,
    busA,
    busB,
    Highout,
    Lowout,
    jalpc
);

    input wire clk,regWe,multWe,Highin,Lowin;
    input wire[2:0] cp0op;
    input wire[4:0] rs,rt,rw;
    input wire[5:0] op;
    input wire[11:0] addr;
    input wire[31:0] busW,cp0_dout,wr_busA_mux2;
    input wire[63:0] busmult;
    output reg[31:0] busA,busB,Highout,Lowout;
```

```
output reg[29:0] jalpc;

reg [31:0] registers[31:0];
reg [31:0] High;
reg [31:0] Low;
integer i;
initial begin
    for(i=0;i<32;i=i+1)
        registers[i]=0;
    High=0;
    Low=0;
end

always@(*) begin
    busA = registers[rs];
    busB = registers[rt];
    jalpc = registers[rs][31:2];
    Highout = High[31:0];
    Lowout = Low[31:0];
end

always@(negedge clk) begin
    if(regWe)
        begin
            registers[rw] = busW;
            $display("%h->reg[%d]", busW, rw);
        end
    if(multWe)
        begin
            High = busmult[63:32];
            Low = busmult[31:0];
            $display("%h->Hign", busmult[63:32]);
            $display("%h->Low", {{24'b0}, busmult[31:0]});
        end
    if(Highin)
        begin
            High = wr_busA_mux2;
            $display("%h->Hign", wr_busA_mux2);
        end
    if(Lowin)
        begin
            Low = wr_busA_mux2;
            $display("%h->Low", wr_busA_mux2);
        end
end
```

```
        end
        if(cp0op == 3'b001)
        begin
            registers[rw] = cp0_dout;
            $display("%h->reg[%d]",cp0_dout,rw);
        end
    end
end

endmodule
```

2.1.11 control 模块代码

```
`timesc
ale 1ns
/ 1ps

module Control(
    op,
    rt,
    rs,
    func,
    regWr,
    multWr,
    Lowin,
    Highin,
    hlse1,
    regDst,
    Extop,
    alusrc,
    aluop,
    memWr,
    memtoreg,
    checkover,
    jump,
    branch_beq,
    branch_bne,
    bgez,
    bgtz,
    blez,
    bltz,
    jalr,
    jal,
    cp0op,
);
```

```
input wire[5:0] op;
input wire[4:0] rs,rt;
input wire[5:0] func;
output reg
regWr,Extop,alusrc,memWr,checkover,jump,branch_beq,branch_bne,bgez,bgtz,blez,bltz,jalr
,jal,multWr,hlsel,Lowin,Highin;
output reg[1:0] memtoreg,regDst;
output reg[2:0] cp0op;
output reg[4:0] aluop;

initial begin
    regWr = 0;
    regDst = 0;
    Extop = 0;
    alusrc = 0;
    memWr = 0;
    memtoreg = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    hlsel = 0;
    multWr = 0;
    Lowin = 0;
    Highin = 0;
    cp0op = 3'd0;
end

always@(*)
begin
    case(op)
        6'b001001: begin //addi
            Extop = 1;
            regDst = 0;
            regWr = 1;
            multWr = 0;
            hlsel = 0;
```



```
alusrc = 1;
memtoreg = 0;
checkover = 1;
memWr = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00000; // addu
end
6'b100011: begin //load word
    Extop = 1;
    regDst = 0;
    regWr = 1;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 1;
    memtoreg = 1;
    checkover = 0;
    memWr = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    Lowin = 0;
    Highin = 0;
    cp0op = 3'b000;
    aluop = 5'b00000; //addu
end
6'b101011: begin //store word
```

```
Extop = 1;
regDst = 0; //have nothing to do with
regWr = 0;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 1;
memtoreg = 1; //have nothing to do with
memWr = 1;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00000; //addu
end
6'b000100: begin //beq
    Extop = 1; //have nothing to do with
    regDst = 0; //have nothing to do with
    regWr = 0;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 0;
    memtoreg = 0; //have nothing to do with
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 1;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    Lowin = 0;
```

```
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00001; //subu
end
6'b000101: begin //bne
    Extop = 1; //have nothing to do with
    regDst = 0; //have nothing to do with
    regWr = 0;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 0;
    memtoreg = 0; //have nothing to do with
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 1;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    Lowin = 0;
    Highin = 0;
    cp0op = 3'b000;
    aluop = 5'b00001; //subu
end
6'b000010: begin //jump
    Extop = 1; //have nothing to do with
    regDst = 0; //have nothing to do with
    regWr = 0;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 0; //have nothing to do with
    memtoreg = 0; //have nothing to do with
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 1;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
```

```
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00001; //have nothing to do with
end
6'b000011: begin //jal
    Extop = 1; //have nothing to do with
    regDst = 3; //have nothing to do with
    regWr = 1;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 0; //have nothing to do with
    memtoreg = 0;
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 1;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 1;
    Lowin = 0;
    Highin = 0;
    cp0op = 3'b000;
    aluop = 5'b01010; //jalr
end
6'b001111: begin //lui
    Extop = 0;
    regDst = 0;
    regWr = 1;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 1;
    memtoreg = 0;
    memWr = 0;
    checkover = 0;
```

```
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b10000; //lui
end
6'b001010: begin //slti
    Extop = 1;
    regDst = 0;
    regWr = 1;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 1;
    memtoreg = 0;
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    Lowin = 0;
    Highin = 0;
    cp0op = 3'b000;
    aluop = 5'b00010; //slti
end
6'b001011: begin //sltiu
    Extop = 1;
    regDst = 0;
    regWr = 1;
    multWr = 0;
```

```
hlsel = 0;
alusrc = 1;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b01001; //sltiu
end
6'b000001: begin //bgez bltz
    if(rt == 1) begin
        Extop = 0; //have nothing to do with
        regDst = 0; //have nothing to do with
        regWr = 0;
        multWr = 0;
        hlsel = 0;
        alusrc = 0;
        memtoreg = 0; //have nothing to do with
        memWr = 0;
        checkover = 0;
        jump = 0;
        branch_beq = 0;
        branch_bne = 0;
        bgez = 1;
        bgtz = 0;
        blez = 0;
        bltz = 0;
        jalr = 0;
        jal = 0;
        Lowin = 0;
        Highin = 0;
        cp0op = 3'b000;
        aluop = 5'b00000; //have nothing to do with
```

```
end
else begin
    Extop = 0; //have nothing to do with
    regDst = 0; //have nothing to do with
    regWr = 0;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 0;
    memtoreg = 0; //have nothing to do with
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 1;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    Highin = 0;
    cp0op = 3'b000;
end
end
6'b000111: begin //bgtz
    Extop = 0; //have nothing to do with
    regDst = 0; //have nothing to do with
    regWr = 0;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 0;
    memtoreg = 0; //have nothing to do with
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 1;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
```

```
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00000; //have nothing to do with
end
6'b000110: begin //blez
    Extop = 0; //have nothing to do with
    regDst = 0; //have nothing to do with
    regWr = 0;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 0;
    memtoreg = 0; //have nothing to do with
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 1;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    Lowin = 0;
    Highin = 0;
    cp0op = 3'b000;
    aluop = 5'b00000; //have nothing to do with
    end
6'b100000: begin //lb
    Extop = 1;
    regDst = 0;
    alusrc = 1;
    memtoreg = 1;
    regWr = 1;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
```



```
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00000; //have nothing to do with
end
6'b100100: begin //lbu
    Extop = 1;
    regDst = 0;
    alusrc = 1;
    memtoreg = 1;
    regWr = 1;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    Lowin = 0;
    Highin = 0;
    cp0op = 3'b000;
    aluop = 5'b00000; //have nothing to do with
end
6'b101000: begin //sb
    Extop = 1;
    regWr = 0;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    memWr = 1;
    alusrc = 1;
    memtoreg = 0;
    checkover = 0;
```

```
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00000; //have nothing to do with
end
6'b001100: begin //andi
    Extop = 0;
    regDst = 0;
    regWr = 1;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 1;
    memtoreg = 0;
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    Lowin = 0;
    Highin = 0;
    cp0op = 3'b000;
    aluop = 5'b00011; //and
end
6'b001101: begin //ori
    Extop = 0;
    regDst = 0;
    regWr = 1;
    multWr = 0;
```

```
hlSel = 0;
aluSrc = 1;
memToReg = 0;
memWr = 0;
checkOver = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cpOp = 3'b000;
aluOp = 5'b00101; //or
end
6'b001110: begin //xori
    ExtOp = 0;
    regDst = 0;
    regWr = 1;
    multWr = 0;
    hlSel = 0;
    aluSrc = 1;
    memToReg = 0;
    memWr = 0;
    checkOver = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    Lowin = 0;
    Highin = 0;
    cpOp = 3'b000;
    aluOp = 5'b00110; //xor
end
```

```
6'b010000: begin
    if(rs==5'b00000) begin //MFC0
        Extop = 0;
        regDst = 0;
        regWr = 0;
        multWr = 0;
        hlse1 = 0;
        alusrc = 0;
        memtoreg = 3;
        memWr = 0;
        checkover = 0;
        jump = 0;
        branch_beq = 0;
        branch_bne = 0;
        bgez = 0;
        bgtz = 0;
        blez = 0;
        bltz = 0;
        jalr = 0;
        jal = 0;
        Lowin = 0;
        Highin = 0;
        cp0op = 3'b001; //MFC0
        aluop = 5'b00000; //
    end
    else if(rs == 5'b00100) begin //MTC0
        Extop = 0;
        regDst = 0;
        regWr = 0;
        multWr = 0;
        hlse1 = 0;
        alusrc = 0;
        memtoreg = 0;
        memWr = 0;
        checkover = 0;
        jump = 0;
        branch_beq = 0;
        branch_bne = 0;
        bgez = 0;
        bgtz = 0;
        blez = 0;
        bltz = 0;
        jalr = 0;
```

```
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b010; //MTC0
aluop = 5'b00000; //
end
else begin //ERET
Extop = 0;
regDst = 0;
regWr = 0;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoereg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b100; //ERET
aluop = 5'b00000; //
end
end
6'b000000: begin //R-type
case(func)
6'b100000: begin //add
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoereg = 0;
memWr = 0;
checkover = 1;
```

```
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00000; // add
end
6'b100001: begin //addu
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00000; // add
end
6'b100010: begin //sub
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
```

```
hlssel = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 1;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00001; // sub
end
6'b100011: begin //subu
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlssel = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00001; // sub
end
```

```
6'b101010: begin //slt
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00010; // slt
end
6'b100100: begin //and
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
```



```
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00011; // and
end
6'b100111: begin //nor
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00100; // nor
end
6'b100101: begin //or
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
```

```
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00101; // or
end
6'b100110: begin //xor
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00110; // xor
end
6'b000000: begin //sll
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
```

```
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00111; //sll
end
6'b000010: begin //srl
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b01000; //srl
end
6'b101011: begin //sltu
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
```

```
multWr = 0;
hlSel = 0;
aluSrc = 0;
memToReg = 0;
memWr = 0;
checkOver = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cpOp = 3'b000;
aluOp = 5'b01001; //sltu
end
6'b001001: begin //jalr
ExtOp = 1; //have nothing to do with
regDst = 3;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlSel = 0;
aluSrc = 0;
memToReg = 0;
memWr = 0;
checkOver = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 1;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cpOp = 3'b000;
aluOp = 5'b01010; //jalr
```

```
end
6'b001000: begin //jr
  Extop = 1; //have nothing to do with
  regDst = 1;
  regWr = 0;
  multWr = 0;
  hlsl = 0;
  alusrc = 0;
  memtoreg = 0;
  memWr = 0;
  checkover = 0;
  jump = 0;
  branch_beq = 0;
  branch_bne = 0;
  bgez = 0;
  bgtz = 0;
  blez = 0;
  bltz = 0;
  jalr = 1;
  jal = 0;
  Lowin = 0;
  Highin = 0;
  cp0op = 3'b000;
  aluop = 5'b01011; //jr
end
6'b000100: begin //sllv
  Extop = 1; //have nothing to do with
  regDst = 1;
  regWr = 1;
  multWr = 0;
  hlsl = 0;
  alusrc = 0;
  memtoreg = 0;
  memWr = 0;
  checkover = 0;
  jump = 0;
  branch_beq = 0;
  branch_bne = 0;
  bgez = 0;
  bgtz = 0;
  blez = 0;
  bltz = 0;
  jalr = 0;
```

```
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b01100; //sllv
end
6'b000011: begin //sra
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b01101; //sra
end
6'b000111: begin //sra
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
```

```
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b01110; //srav
end
6'b000110: begin //srlv
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b01111; //srlv
end
6'b011000: begin //mult
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 0;
regWr = 0;
multWr = 1;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
```

```
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b10001; //mult
end
6'b010010: begin //MFLO
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 1;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 2;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00000;
end
6'b010000: begin //MFHI
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
```



```
regWr = 1;
multWr = 0;
hlSel = 1;
aluSrc = 0;
memToReg = 2;
memWr = 0;
checkOver = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 0;
cpOp = 3'b000;
aluOp = 5'b00000;
end
6'b010011: begin //MTLO
ExtOp = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 0;
multWr = 0;
hlSel = 1;
aluSrc = 0;
memToReg = 0;
memWr = 0;
checkOver = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 1;
Highin = 0;
cpOp = 3'b000;
```

```
aluop = 5'b00000;
end
6'b010001: begin //MTHI
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 1;
regWr = 0;
multWr = 0;
hlse1 = 1;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
jalr = 0;
jal = 0;
Lowin = 0;
Highin = 1;
cp0op = 3'b000;
aluop = 5'b00000;
end
6'b001100: begin //SYSCALL
Extop = 1; //have nothing to do with
regDst = 0;
regWr = 0;
multWr = 0;
hlse1 = 0;
alusrc = 0;
memtoreg = 0;
memWr = 0;
checkover = 0;
jump = 0;
branch_beq = 0;
branch_bne = 0;
bgez = 0;
bgtz = 0;
blez = 0;
bltz = 0;
```

```
        jalr = 0;
        jal = 0;
        Lowin = 0;
        Highin = 0;
        cp0op = 3'b011;
        aluop = 5'b00000;
    end
endcase
end
default: begin
    Extop = 0; //have nothing to do with
    regDst = 0;
    regWr = 0;
    multWr = 0;
    hlse1 = 0;
    alusrc = 0;
    memtoreg = 0;
    memWr = 0;
    checkover = 0;
    jump = 0;
    branch_beq = 0;
    branch_bne = 0;
    bgez = 0;
    bgtz = 0;
    blez = 0;
    bltz = 0;
    jalr = 0;
    jal = 0;
    Lowin = 0;
    Highin = 0;
    cp0op = 3'b000;
    aluop = 5'b00000;
end
endcase
end
endmodule
```

2.1.12 IFIDREG 模块代码

```
module IFIDReg(
    clk,
    flush,
    pc_plus_4,
```

```
        if_ins,
        BranchBubble,
        id_pc_plus_4,
        id_ins
    );

    input  clk,BranchBubble,flush;
    input wire[29:0] pc_plus_4;
    input wire[31:0] if_ins;
    output reg[29:0] id_pc_plus_4;
    output reg[31:0] id_ins;

    initial begin

    end

    always@(posedge clk)
    begin
        if(BranchBubble) begin

        end
        else if(flush) begin
            id_ins = 0;
        end
        else begin
            id_ins = if_ins;
            id_pc_plus_4 = pc_plus_4;
        end
    end

endmodule
```

2.1.13 IDEXREG 模块代码

```
module
id_ex(clk,BranchBubble,id_PC_plus_4,id_busA,id_
busA_mux2,id_busB,id_busB_mux2,id_HL,id_ra,id_r
b,id_rw,id_imm32,id_regWr,id_multWr,id_regDst,i
d_alusrc,id_memwr,id_memtoreg,id_checkover,id_a
luop,id_shamt,id_op,id_Lowin,id_Highin,id_cp0op
,id_cs,id_sel,id_cp0_dout,id_cp0_pcout,id_branc
h_beq,id_branch_bne,id_bltz,id_blez,id_bgez,id_
bgtz,id_jalr,id_jal,id_jump,id_target,
```

```
ex_busA,ex_busA_mux2,ex_busB,ex_busB_mux2,
ex_HL,ex_ra,ex_rb,ex_rw,ex_imm32,ex_regWr,ex_mu
ltWr,ex_regDst,ex_alusrc,ex_memwr,ex_memtoreg,e
x_checkover,ex_aluop,ex_shamt,ex_op,ex_Lowin,ex
_Highin,ex_cp0op,ex_cs,ex_sel,ex_cp0_dout,ex_cp
0_pcout,ex_branch_beq,ex_branch_bne,ex_bltz,ex_
blez,ex_bgez,ex_bgtz,ex_jalr,ex_jal,ex_jump,ex_
jalpc,ex_target);
```

input wire

```
clk,BranchBubble,id_regWr,id_alusrc,id_memwr,id
_checkover,id_multWr,id_Lowin,id_Highin,id_bran
ch_beq,id_branch_bne,id_bltz,id_blez,id_bgez,id
_bgtz,id_jalr,id_jal,id_jump;
```

input wire[31:0]

```
id_busA,id_busB,id_imm32,id_HL,id_busA_mux2,id_
cp0_dout,id_busB_mux2;
```

input wire[4:0] id_ra,id_rb,id_rw,id_cs;

input wire[4:0] id_aluop,id_shamt;

input wire[5:0] id_op;

input wire[1:0] id_memtoreg,id_regDst;

input wire[2:0] id_cp0op,id_sel;

input wire[29:0] id_cp0_pcout,id_PC_plus_4;

input wire[25:0] id_target;

output reg

```
ex_regWr,ex_alusrc,ex_memwr,ex_checkover,ex_mu
ltWr,ex_Lowin,ex_Highin,ex_branch_beq,ex_branch_
bne,ex_bltz,ex_blez,ex_bgez,ex_bgtz,ex_jalr,ex_
jal,ex_jump;
```

output reg[31:0]

```
ex_busA,ex_busB,ex_imm32,ex_HL,ex_busA_mux2,ex_
cp0_dout,ex_busB_mux2;
```

output reg[4:0] ex_ra,ex_rb,ex_rw,ex_cs;

output reg[4:0] ex_aluop,ex_shamt;

output reg[5:0] ex_op;

output reg[1:0] ex_memtoreg,ex_regDst;

output reg[2:0] ex_cp0op,ex_sel;

output reg[29:0] ex_cp0_pcout,ex_jalpc;

output reg[25:0] ex_target;

initial begin

```
ex_ra = 5'd0;
```

```
ex_rb = 5'd0;
ex_rw = 5'd0;
ex_busA = 32'd0;
ex_busB = 32'd0;
ex_imm32 = 32'd0;
ex_HL = 32'b0;
ex_aluop = 5'd0;
ex_shamt = 5'd0;
ex_regWr = 0;
ex_multWr = 0;
ex_regDst = 0;
ex_alusrc = 0;
ex_memwr = 0;
ex_memtoereg = 2'd0;
ex_op = 6'd0;
ex_checkover = 0;
ex_busA_mux2 = 32'd0;
ex_Lowin = 0;
ex_Highin = 0;
ex_cp0op = 3'd0;
ex_sel = 3'd0;
ex_cs = 5'd0;
ex_cp0_dout = 32'd0;
ex_branch_beq = 0;
ex_branch_bne = 0;
ex_bltz = 0;
ex_blez = 0;
ex_bgez = 0;
ex_bgtz = 0;
ex_jalr = 0;
ex_jal = 0;
ex_jump = 0;
ex_jalpc = 30'd0;
ex_cp0_pcout = 30'd0;
ex_target = 26'd0;
ex_busB_mux2 = 32'd0;

end

always@(posedge clk)
begin
    if(clk) begin
        if(BranchBubble) begin
            ex_regWr = 0;
        end
    end
end
```

```
ex_multWr = 0;
ex_regDst = 0;
ex_alusrc = 0;
ex_memwr = 0;
ex_memtoreg = 2'd0;
ex_checkover = 0;
ex_aluop = 5'd0;
ex_Lowin = 0;
ex_Highin = 0;
ex_branch_beq = 0;
ex_branch_bne = 0;
ex_bltz = 0;
ex_blez = 0;
ex_bgez = 0;
ex_bgtz = 0;
ex_jalr = 0;
ex_jal = 0;
ex_jump = 0;
ex_cp0op = 3'b000;
end
else begin
    ex_ra = id_ra;
    ex_rb = id_rb;
    ex_rw = id_rw;
    ex_busA = id_busA;
    ex_busB = id_busB;
    ex_imm32 = id_imm32;
    ex_HL = id_HL;
    ex_aluop = id_aluop;
    ex_shamt = id_shamt;
    ex_regWr = id_regWr;
    ex_multWr = id_multWr;
    ex_regDst = id_regDst;
    ex_alusrc = id_alusrc;
    ex_memwr = id_memwr;
    ex_memtoreg = id_memtoreg;
    ex_op = id_op;
    ex_checkover = id_checkover;
    ex_busA_mux2 = id_busA_mux2;
    ex_Lowin = id_Lowin;
    ex_Highin = id_Highin;
    ex_cp0op = id_cp0op;
    if(ex_cp0op == 3'b011) begin
```

```

ex_busB_mux2 = {id_PC_plus_4 -
1,{2'b0}}};
end
else begin
ex_busB_mux2 = id_busB_mux2;
end
ex_cs = id_cs;
ex_sel = id_sel;
ex_cp0_dout = id_cp0_dout;
ex_branch_beq = id_branch_beq;
ex_branch_bne = id_branch_bne;
ex_bltz = id_bltz;
ex_blez = id_blez;
ex_bgez = id_bgez;
ex_bgtz = id_bgtz;
ex_jalr = id_jalr;
ex_jal = id_jal;
ex_jump = id_jump;
ex_cp0_pcout = id_cp0_pcout;
ex_jalpc = id_busA_mux2[31:2];
ex_target = id_target;
end
end
end
endmodule

```

2.1.14 EXMEMREG 模块代码

```

module
ex_mem(clk,ex_zero,ex_HL,ex_result,ex_mult,ex
_busA_mux2,ex_busB_mux2,ex_rw,ex_regWr,ex_mul
tWr,ex_memwr,ex_memtoreg,ex_op,ex_Lowin,ex_Hi
ghin,ex_cp0op,ex_cs,ex_sel,ex_cp0_dout,

mem_zero,mem_HL,mem_result,mem_mult,mem_busA
_mux2,mem_busB_mux2,mem_rw,mem_regWr,mem_multWr,
mem_memwr,mem_memtoreg,mem_op,mem_Lowin,mem_High
in,mem_cp0op,mem_cs,mem_sel,mem_cp0_dout);

input wire clk;
input wire ex_zero;
input wire[31:0]
ex_result,ex_HL,ex_busA_mux2,ex_cp0_dout,ex_busB
_mux2;
input wire[63:0] ex_mult;

```



```
input wire[4:0] ex_rw,ex_cs;
input wire
ex_regWr,ex_memwr,ex_multWr,ex_Lowin,ex_Highin;
input wire[1:0] ex_memtoreg;
input wire[5:0] ex_op;
input wire[2:0] ex_cp0op,ex_sel;

output reg mem_zero;
output reg[31:0]
mem_result,mem_HL,mem_busA_mux2,mem_cp0_dout,mem
_busB_mux2;
output reg[63:0] mem_mult;
output reg[4:0] mem_rw,mem_cs;
output reg
mem_regWr,mem_memwr,mem_multWr,mem_Lowin,mem_Hig
hin;
output reg[1:0] mem_memtoreg;
output reg[5:0] mem_op;
output reg[2:0] mem_cp0op,mem_sel;

initial begin
    mem_zero = 0;
    mem_result = 32'd0;
    mem_HL = 32'd0;
    mem_rw = 5'd0;
    mem_regWr = 0;
    mem_multWr = 0;
    mem_memwr = 0;
    mem_memtoreg = 2'd0;
    mem_op = 6'd0;
    mem_busA_mux2 = 32'd0;
    mem_Lowin = 0;
    mem_Highin = 0;
    mem_cp0op = 3'd0;
    mem_sel = 3'd0;
    mem_cs = 5'd0;
    mem_mult = 32'd0;
    mem_cp0_dout = 32'd0;
    mem_busB_mux2 = 32'd0;
end

always@(posedge clk)
```

```
begin
    mem_HL = ex_HL;
    mem_result = ex_result;
    mem_mult = ex_mult;
    mem_zero = ex_zero;
    mem_rw = ex_rw;
    mem_regWr = ex_regWr;
    mem_multWr = ex_multWr;
    mem_memwr = ex_memwr;
    mem_memtoreg = ex_memtoreg;
    mem_op = ex_op;
    mem_busA_mux2 = ex_busA_mux2;
    mem_Lowin = ex_Lowin;
    mem_Highin = ex_Highin;
    mem_cp0op = ex_cp0op;
    mem_sel = ex_sel;
    mem_cs = ex_cs;
    mem_cp0_dout = ex_cp0_dout;
    mem_busB_mux2 = ex_busB_mux2;
end

endmodule
```

2.1.15 MEMWRREG 模块代码

```
module
mem_wr(clk,mem_dout,mem_HL,mem_result,mem_mult,mem
_busA_mux2,mem_busB_mux2,mem_rw,mem_regWr,mem_mult
Wr,mem_memtoreg,mem_op,mem_Lowin,mem_Highin,mem_cp
0op,mem_cs,mem_sel,mem_cp0_dout,

wr_dout,wr_HL,wr_result,wr_mult,wr_busA
_mux2,wr_busB_mux2,wr_rw,wr_regWr,wr_multWr,
wr_memtoreg,wr_op,wr_Lowin,wr_Highin,wr_cp0o
p,wr_cs,wr_sel,wr_cp0_dout);
input wire clk;
input wire[31:0]
mem_dout,mem_result,mem_HL,mem_busA_mux2,mem
_cp0_dout,mem_busB_mux2;
input wire[63:0] mem_mult;
input wire[4:0] mem_rw,mem_cs;
input wire
mem_regWr,mem_multWr,mem_Lowin,mem_Highin;
input wire[1:0] mem_memtoreg;
input wire[5:0] mem_op;
```

```
input wire[2:0] mem_cp0op,mem_sel;

output reg[31:0]
wr_dout,wr_result,wr_HL,wr_busA_mux2,wr_cp0_
dout,wr_busB_mux2;
output reg[63:0] wr_mult;
output reg[4:0] wr_rw,wr_cs;
output reg
wr_regWr,wr_multWr,wr_Lowin,wr_Highin;
output reg[1:0] wr_memtoreg;
output reg[5:0] wr_op;
output reg[2:0] wr_cp0op,wr_sel;

initial begin
    wr_dout = 32'd0;
    wr_result = 32'd0;
    wr_HL = 32'd0;
    wr_rw = 5'd0;
    wr_regWr = 0;
    wr_multWr = 0;
    wr_memtoreg = 2'd0;
    wr_op = 6'd0;
    wr_busA_mux2 = 32'd0;
    wr_Lowin = 0;
    wr_Highin = 0;
    wr_cp0op = 3'd0;
    wr_sel = 3'd0;
    wr_cs = 5'd0;
    wr_cp0_dout = 32'd0;
    wr_busB_mux2 = 32'd0;
    wr_mult = 64'd0;
end

always@(posedge clk)
begin
    wr_dout = mem_dout;
    wr_HL = mem_HL;
    wr_result = mem_result;
    wr_mult = mem_mult;
    wr_rw = mem_rw;
    wr_regWr = mem_regWr;
    wr_multWr = mem_multWr;
```

```
wr_memtoreg = mem_memtoreg;
wr_op = mem_op;
wr_busA_mux2 = mem_busA_mux2;
wr_Lowin = mem_Lowin;
wr_Highin = mem_Highin;
wr_cp0op = mem_cp0op;
wr_sel = mem_sel;
wr_cs = mem_cs;
wr_cp0_dout = mem_cp0_dout;
wr_busB_mux2 = mem_busB_mux2;
```

```
end
```

```
endmodule
```

2.1.16 Branchforward 模块代码（用于 id 段读取数据处理转发）

```
module
```

```
branchforward(id_rs,id_rt,ex_cp0op,ex_rw,ex_regWr,mem_cp0op,mem_rw,mem_reg
```

```
Wr,wr_cp0op,wr_rw,wr_regWr,branchforwardA,branchforwardB);
```

```
input wire[4:0]
```

```
id_rs,id_rt,mem_rw,
```

```
ex_rw,wr_rw;
```

```
input
```

```
mem_regWr,ex_regWr,
```

```
wr_regWr;
```

```
input wire[2:0]
```

```
ex_cp0op,mem_cp0op,
```

```
wr_cp0op;
```

```
output reg
```

```
[1:0]branchforwardA
```

```
,branchforwardB;
```

```
initial begin
```

```
branchforwardA =
```

```
2'd0;
```

```
branchforwardB =
```

```
2'd0;
```

```
end
```

```
always@(*) begin
```

```
if((ex_regWr ==
```

```
1 || ex_cp0op ==
```

```
3'b001) && ex_rw != 0
```

```
&& ex_rw == id_rs)
```

```
branchforwardA =  
2'b01;  
    else  
if((mem_regWr ==  
1 | mem_cp0op ==  
3'b001) && mem_rw !=  
0 && mem_rw == id_rs)
```

```
branchforwardA =  
2'b10;  
    else  
if((wr_regWr ==  
1 | wr_cp0op ==  
3'b001) && wr_rw != 0  
&& wr_rw == id_rs)
```

```
branchforwardA =  
2'b11;  
    else
```

```
branchforwardA =  
2'b00;
```

```
    if((ex_regWr ==  
1 | ex_cp0op ==  
3'b001) && ex_rw != 0  
&& ex_rw == id_rt)
```

```
branchforwardB =  
2'b01;  
    else  
if((mem_regWr ==  
1 | mem_cp0op ==  
3'b001) && mem_rw !=  
0 && mem_rw == id_rt)
```

```
branchforwardB =  
2'b10;  
    else  
if((wr_regWr ==  
1 | wr_cp0op ==  
3'b001) && wr_rw != 0
```

```
    && wr_rw == id_rt)

    branchforwardB =
2'b11;
    else

    branchforwardB =
2'b00;
    end

endmodule
```

2.1.17 Load-use 模块代码（用于解决 load-use 冒险）

```
module
branchbubble(id_rs,id_rt,ex_regWr,ex_rw,ex
_memtoreg,branchbubble);

    input wire[4:0] id_rs,id_rt,ex_rw;
    input wire ex_regWr,ex_memtoreg;
    output reg branchbubble;

    initial begin
        branchbubble = 0;
    end

    always@(*) begin
        if((ex_regWr==1&&ex_memtoreg==1)&&(ex_rw!=0)&&(
ex_rw==id_rs||ex_rw==id_rt)) begin
            branchbubble = 1;
        end
        else begin
            branchbubble = 0;
        end
    end

end

endmodule
```

2.1.18 cp0forward 模块代码（用于解决 cp0 寄存器的数据冒险）

```
module
cp0forwardUnit(id_cp0op,id_cs,id_sel,ex_c
s,ex_sel,ex_cp0op,mem_cs,mem_sel,mem_cp0o
```

```
p,wr_cs,wr_sel,wr_cp0op,cp0forward);
```

```
input wire[2:0]
id_cp0op,ex_cp0op,mem_cp0op,wr_cp0op,id_sel,ex_sel,me
m_sel,wr_sel;
input wire[4:0] id_cs,ex_cs,mem_cs,wr_cs;
output reg[1:0] cp0forward;

initial begin
    cp0forward = 2'b00;
end

always@(*) begin
    if((id_cp0op==3'b001&&ex_cp0op==3'b010&&id_cs==ex
_cs&&id_sel==ex_sel)|| (id_cp0op==3'b100&&ex_cp0op==3'
b010&&ex_cs==14&&ex_sel==0))
        cp0forward = 2'b01;
    else
        if((id_cp0op==3'b001&&mem_cp0op==3'b010&&ex_cp0op!=3'
b11&&id_cs==mem_cs&&id_sel==mem_sel)|| (id_cp0op==3'b1
00&&mem_cp0op==3'b010&&mem_cs==14&&mem_sel==0))
            cp0forward = 2'b10;
        else
            if((id_cp0op==3'b001&&wr_cp0op==3'b010&&ex_cp0op!=3'b
11&&id_cs==wr_cs&&id_sel==wr_sel)|| (id_cp0op==3'b100&
&wr_cp0op==3'b010&&mem_cs==14&&mem_sel==0))
                cp0forward = 2'b11;
            else
                cp0forward = 2'b00;
        end
    end

endmodule
```

2.1.19 HLforward 模块代码（用于解决 HiLo 寄存器的数据冒险）

```
module
HLforward(ex_Highin,ex_Lowin,mem_Highin,mem_Lowin,wr_High
in,wr_Lowin,forwardHigh,forwardLow);

input wire
ex_Highin,mem_Highin,wr_Highin,ex_Lo
win,mem_Lowin,wr_Lowin;
output reg[1:0]
forwardHigh,forwardLow;
```

```
initial begin
    forwardHigh = 2'b00;
    forwardLow = 2'b00;
end

always@(*) begin
    if(ex_Highin == 1)
        forwardHigh = 2'b01;
    else if(mem_Highin == 1)
        forwardHigh = 2'b10;
    else if(wr_Highin == 1)
        forwardHigh = 2'b11;
    else
        forwardHigh = 2'b00;

    if(ex_Lowin == 1)
        forwardLow = 2'b01;
    else if(mem_Lowin == 1)
        forwardLow = 2'b10;
    else if(wr_Lowin == 1)
        forwardLow = 2'b11;
    else
        forwardLow = 2'b00;
end

endmodule
```

2.1.20 multforward 模块代码（用于解决 HiLo 寄存器的数据冒险）

```
module
multforward(id_multWr,ex_multWr,ex_Highin,ex_Lowin,me
m_multWr,mem_Highin,mem_Lowin,wr_multWr,multforward);
```

```
input wire
id_multWr,ex_multWr,mem_multWr,wr_multWr
,ex_Highin,ex_Lowin,mem_Highin,mem_Lowin
;
output reg[1:0] multforward;

initial begin
    multforward = 2'd0;
end

always@(*) begin
```



```
        if(ex_multWr == 1)
            multforward = 2'b01;
        else if(mem_multWr ==
1&&(ex_Lowin!=1||ex_Highin!=1))
            multforward = 2'b10;
        else if(wr_multWr ==
1&&((mem_Lowin!=1||mem_Highin!=1)|| (ex_L
owin!=1||ex_Highin!=1)))
            multforward = 2'b11;
        else
            multforward = 2'b00;
    end
endmodule
```

2.1.21 zerobranchjudge 模块（用于校验跳转条件是否成立）

```
module
branchjudge(busA,busB,bgez,bgtz,blez,bltz,branch_beq,branch_b
ne,zbgez,zbgtz,zbeq,zbne);

    input wire[31:0]
busA,busB;
    input wire
bgtz,bgez,blez,bltz,branch_be
q,branch_bne;
    output reg
zbgez,zbgtz,zbeq,zbne;

    initial begin
        zbgez = 0;
        zbgtz = 0;
        zbeq = 0;
        zbne = 0;
    end

    always@(*) begin
        if(bgez == 1) begin
            zbgez = (busA[31]==0);
        end
        else if(bgtz == 1) begin
            zbgtz =
(busA!=32'b0&&busA[31]==0);
        end
        else if(blez == 1) begin
            zbgtz
```

```

= !(busA[31]==1 || busA==32'b0);
    end
    else if(bltz == 1) begin
        zbgez
    end
    = !(busA[31]==1);
    end
    else if(branch_beq == 1)
begin
        zbeq = (busA==busB);
    end
    else if(branch_bne == 1)
begin
        zbne = (busA!=busB);
    end
end
endmodule

```

2.1.22 CP0 寄存器模块

```

module
CP0(clk,id_cs,id_sel,wr_cs,wr_sel,busB,PC,cp0_dout,cp0_pco
ut,wr_cp0op,id_cp0op);

```

```

input wire clk;
input wire[4:0] id_cs,wr_cs;
input wire[2:0]
id_sel,wr_sel,wr_cp0op,id_cp0op;
input wire[31:0] busB;
input wire[29:0] PC;
output reg[31:0] cp0_dout,cp0_pcout;

reg[31:0] cp0[0:255];

integer i;
initial begin
    for(i=0;i<=255;i=i+1)
        cp0[i]=0;
    cp0_dout = 32'd0;
    cp0_pcout = 30'd0;
end

always@(negedge clk) begin
    if(wr_cp0op == 3'b010) begin
        cp0[{wr_cs,wr_sel}] = busB;
    end
end

```

```
        $display("%h->cp0[%d,%d]",busB,
wr_cs,wr_sel);
    end

    if(wr_cp0op == 3'b011) begin
        cp0[112] = busB;
        cp0[104][6:2] = 5'b01000;
        cp0[96][1] = 1;

        $display("%h->cp0[14,0]",busB);
    end

    if(wr_cp0op == 3'b100) begin
        cp0[96][1] = 0;
    end
end

always@(*) begin
    if(id_cp0op == 3'b001)
        cp0_dout =
        cp0[{id_cs,id_sel}];


        cp0_pcout = cp0[112];
    end

endmodule
```

2.2 Modelsim 模拟及测试

测试指令如群里文件发的 45 条流水线指令

测试结果如下：

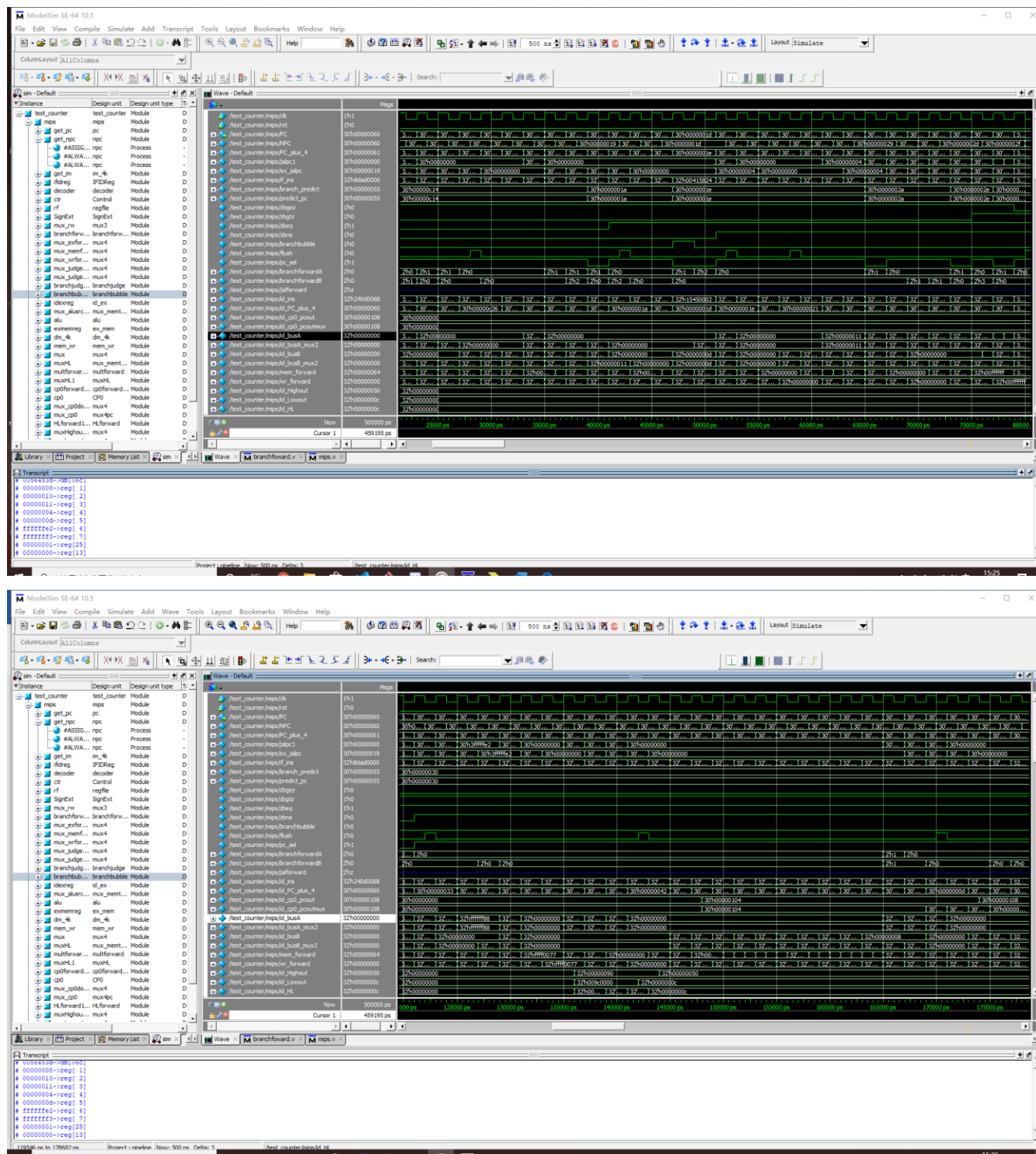


经校验，符合样例所给的结果。

2. load-use 冒险

可以看到在执行了 lw 指令时，beq 指令在 ex 阶段执行了阻塞，等到下一时钟周期成功完成跳转到预测地址，并且根据错误的预测地址进行修正后清空多余指令。

68H	slt \$9,\$1,\$2	不执行	0022482A	0000_0000_0010_0010_0100_1000_0010_1010
6CH	lw \$10,#28(\$0)	[\$10] = 0000_0011H	8C0A001C	1000_1100_0000_1010_0000_0000_0001_1100
70H	bne \$10,\$5,#2	跳转到 7CH	15450002	0001_0101_0100_0101_0000_0000_0000_0010


表 2 CPU 测试 45 各指令所用汇编程序译码 (续)

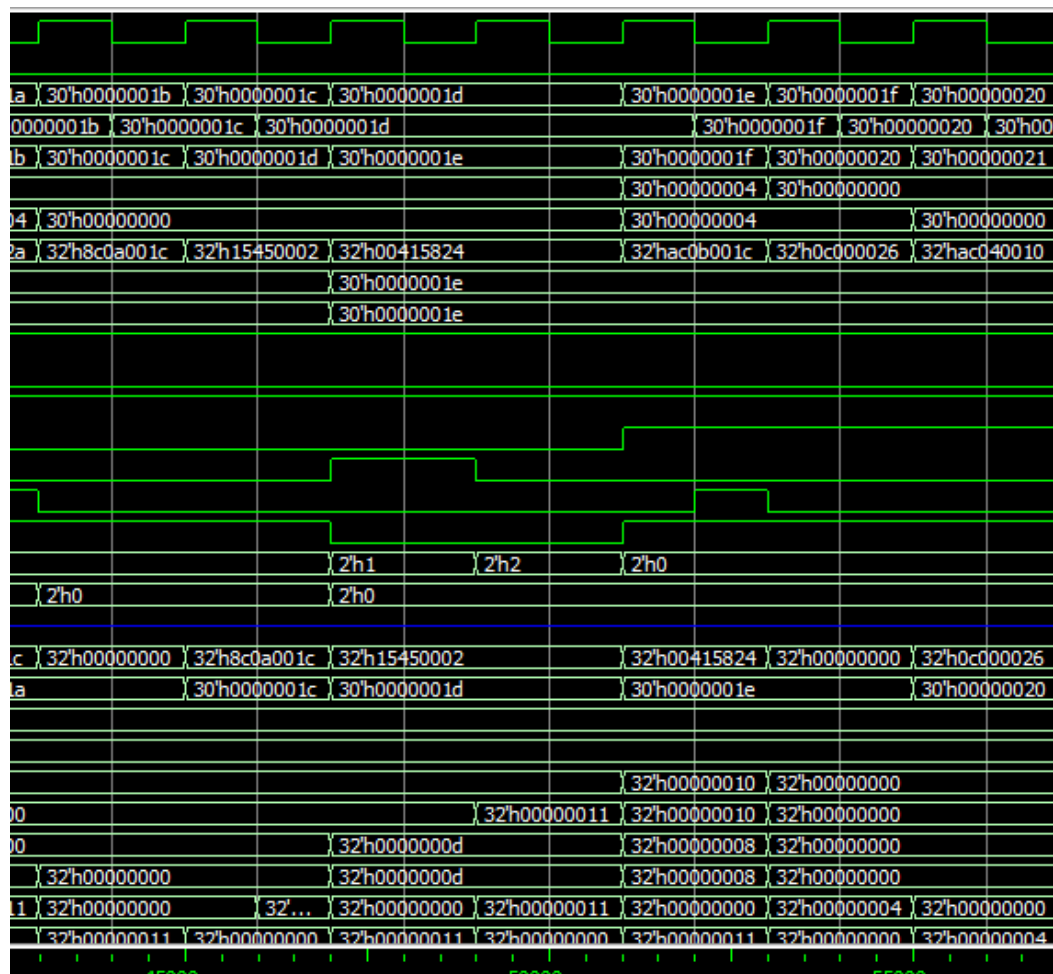

3. 普通数据转发


由图和代码样例可见，先是将 00000050H 存入 27 号寄存器，并在 jalr 指令 ex 阶段调用，调用成功，在 jalr 指令 id 阶段，所得到的 jalpc 就已经是 00000050H，说明该数据已经经过数据转发到当前。

8CH	addiu \$27,\$26,#68	[\$27] = 0000_0050H	275B0044	0010_0111_0101_1011_0000_0000_0100_0100
90H	jalr \$27	跳转到 50H, [\$31] = 0000_0098H	0360F809	0000_0011_0110_0000_1111_1000_0000_1001
94H	addiu \$1,\$0,#8	[\$1] = 0000_0008H	24010008	0010_0100_0000_0001_0000_0000_0000_1000
98H	sb \$26,#5(\$3)	MEM[0000_0014H]	A07A0005	1010_0000_0111_1010_0000_0000_0000_0101

 

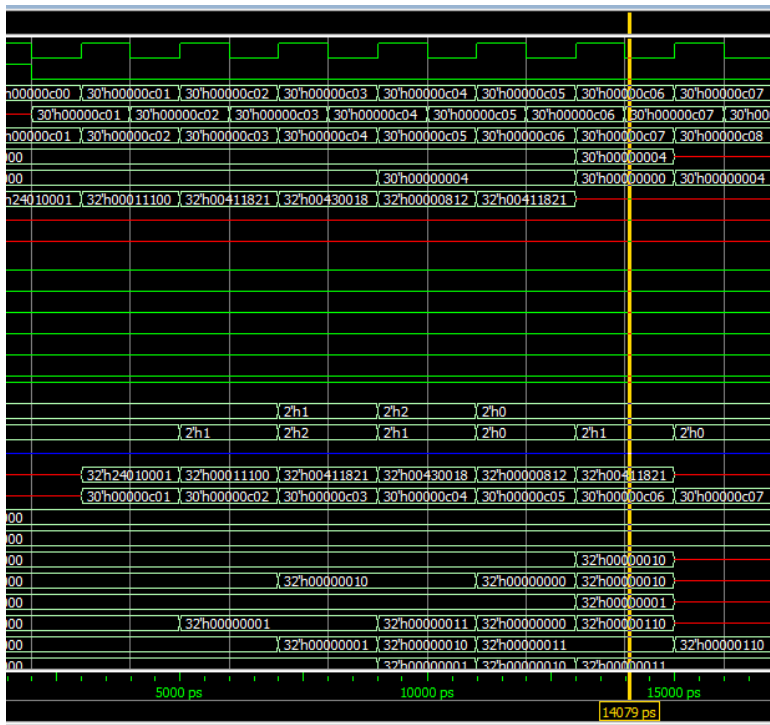4. HILO 寄存器数据转发

该指令完成的是 $1 \rightarrow \text{reg}[1]$, $\text{reg}[1] \ll 1 \rightarrow \text{reg}[2]$, $\text{reg}[2] + \text{reg}[1] \rightarrow \text{reg}[3]$, $\text{reg}[2] * \text{reg}[3] \rightarrow \text{HILO}$, $\text{LO} \rightarrow \text{reg}[1]$, $\text{reg}[1] + \text{reg}[2] \rightarrow \text{reg}[3]$, 可以看到，数据转发没有出现问题，并且顺利完成指令。



南京航空航天大学

5. Cp0 寄存器数据转发

2CH	mtc0 \$1, cp0(14.0)	cp0(14.0) = 0000 0108H	40817000	0100_0000_1000_0001_0111_0000_0000_0000
30H	eret	返回 108H	42000018	0100_0010_0000_0000_0000_0000_0001_1000

CPU 复位地址 0000 0034H

er/mips/pc_sel	2'h0	2'h0	2'h1	2'h0	
er/mips/branchforwardA	2'h0	2'h0	2'h1		2'h0
er/mips/branchforwardB	2'h0				
er/mips/jalforward	2'h0				
er/mips/id_ins	32'h42000018	32'hac0...	32'h40017000	32'h24210004	32'h40817000
er/mips/id_PC_plus_4	30'h0000000d	30'h000...	30'h0000000a	30'h0000000b	30'h0000000c
er/mips/id_cp0_pcout	30'h00000104	30'h00000104			
er/mips/id_cp0_pcoutmux	30'h00000042	30'h00000104			30'h00000042
er/mips/id_busA	32'hfffffff	32'h00000000	32'h00000008	32'h00000004	32'hfffffff
er/mips/id_busA_mux2	32'hfffffff	32'h00000000	32'h00000104	32'h00000004	32'hfffffff
er/mips/id_busB	32'h00000000	32'h000...	32'h00000008		32'h00000000
er/mips/id_busB_mux2	32'h00000000	32'h000...	32'h00000008	32'h00000104	32'h00000108
er/mips/mem_forward	32'h00000108	32'hffff...	32'h00000000	32'h00000000	32'h00000104
er/mips/wr_forward	32'h00000104	32'hffff...	32'hfffffff3	32'h00000001	32'h00000104
er/mips/id_Highout	32'h00000050	32'h00000050		32'h00000000	32'h00000104
er/mips/id_Lowout	32'h0000000c	32'h0000000c			
er/mips/id_HL	32'h0000000c	32'h0000000c			
er/mips/id_Highoutmux4	32'h00000050	32'h00000050			

可见在 mtc0 之后，根据指令的信号比较，在 eret 读取 cp0 寄存器是将还没有写入 cp0 寄存器的 108H 送到了 id_pcoutmux，在之后完成了成功跳转。

# 00000001->reg[1]	# ffffffff->reg[21]	# 80000000->reg[17]	# 12->dm[066][23:16]
# 00000010->reg[2]	# ffff0077->reg[22]	# 0000003c->reg[1]	# 12->dm[066][31:24]
# 00000011->reg[3]	# 00000090->Hign	# 00000000->reg[0]	# 00000067->reg[7]
# 00000014->reg[4]	# 00000009c0000->Low	# 0000003c->reg[2]	# 00000048->reg[1]
# 00000001->reg[25]	# 009c0000->reg[23]	# 12345678->reg[17]	# 00000050->reg[2]
# 0000000d->reg[5]	# 00000090->reg[30]	# 01234567->reg[17]	# 45678000->reg[3]
# 00000000->reg[0]	# 0000000c->Low	# 01234567->dm[03c]	# 00000123->reg[4]
# 000c0000->reg[12]	# 00000050->Hign	# 00000040->reg[2]	# 45678123->reg[5]
# 0000000c->reg[26]	# 00000000->cp0[14,0]	# 00000000->reg[0]	# 23->dm[067][31:24]
# 00000050->reg[27]	# 00000104->cp0[14,0]	# 00000000->reg[17]	# 00000068->reg[7]
# 00003098->reg[31]	# 00000000->reg[0]	# 00123456->reg[17]	# 0000004c->reg[1]
# 00000008->reg[1]	# 00000008->dm[000]	# 00123456->dm[040]	# 0000004c->reg[2]
# 00000000->reg[0]	# 00000010->dm[004]	# 00000044->reg[2]	# 56780000->reg[3]
# 0000000d->dm[014]	# 00000011->dm[008]	# 00012345->reg[17]	# 00001234->reg[4]
# ffffffff2->reg[6]	# 00000004->dm[00c]	# 00012345->dm[044]	# 56781234->reg[5]
# ffffffff3->reg[7]	# 0000000d->dm[010]	# 00000048->reg[2]	# 34->dm[068][7:0]
# 00000011->reg[8]	# ffffffff2->dm[018]	# 0001234->reg[17]	# 34->dm[068][31:24]
# 00000011->dm[01c]	# ffffffff3->dm[070]	# 00001234->dm[048]	# 00000069->reg[7]
# 00000000->reg[0]	# 00000001->dm[074]	# 0000004c->reg[2]	# 00000050->reg[1]
# 00000011->reg[10]	# 00000000->dm[078]	# 00000123->reg[17]	# 00000048->reg[2]
# 00000000->reg[11]	# 00000104->reg[1]	# 000000123->dm[04c]	# 67800000->reg[3]
# 00000000->reg[0]	# 00000108->reg[1]	# 00000050->reg[2]	# 00012345->reg[4]
# 00000084->reg[31]	# 00000108->cp0[14,0]	# 00000012->reg[17]	# 67812345->reg[5]
# 00000004->dm[010]	# 00000000->reg[0]	# 00000012->dm[050]	# 45->dm[069][15:8]
# 00000000->reg[0]	# 00000020->reg[3]	# 00000054->reg[2]	# 45->dm[069][31:24]
# 0c->dm[016][23:16]	# 00000000->reg[4]	# 00000001->reg[17]	# 0000006a->reg[7]
# 0c->dm[016][31:24]	# 00000020->reg[1]	# 00000058->reg[2]	# 00000054->reg[1]
# 00000000->reg[13]	# 00000000->reg[17]	# 00000000->reg[17]	# 00000044->reg[2]
# fffffe20->reg[14]	# 12340000->reg[17]	# 00000000->dm[058]	# 78000000->reg[3]
# ffffffff8->reg[15]	# 12345678->reg[17]	# 0000005c->reg[2]	# 00123456->reg[4]
# 0fffffff->reg[16]	# 12345678->dm[020]	# 00000000->reg[0]	# 78123456->reg[5]
# ffffffff->reg[16]	# 23456780->reg[17]	# 00000044->reg[6]	# 56->dm[06a][23:16]
# 000000c0->reg[11]	# 00000024->reg[1]	# 00000064->reg[7]	# 56->dm[06a][31:24]
# 00000000->reg[0]	# 00000000->reg[0]	# 12345678->reg[3]	# 0000006b->reg[7]
# 00000001->reg[24]	# 23456780->dm[024]	# 00000000->reg[4]	# 00000058->reg[1]
# 000c000d->reg[29]	# 34567800->reg[17]	# 12345678->reg[5]	# 00000040->reg[2]
# 0000ff88->reg[20]	# 00000028->reg[1]	# 78->dm[064][7:0]	# 00000000->reg[0]
# 00000000->reg[0]	# 34567800->dm[028]	# 78->dm[064][31:24]	# 00000064->reg[9]
# 000c000d->reg[28]	# 45678000->reg[17]	# 00000065->reg[7]	# 00000023->reg[9]
# 88->dm[015][15:8]	# 0000002c->reg[1]	# 00000040->reg[1]	# 00000068->reg[13]
# 88->dm[015][31:24]	# 45678000->dm[02c]	# 00000058->reg[2]	# 00564534->reg[13]
# ffffffff8->reg[18]	# 56780000->reg[17]	# 00000000->reg[0]	# 23000000->reg[9]
# 00000088->reg[19]	# 00000030->reg[1]	# 23456780->reg[3]	# 0056453d->reg[13]
# 00000001->reg[24]	# 56780000->dm[030]	# 00000001->reg[4]	# 0056453d->dm[06c]
# 000c000d->reg[29]	# 67800000->reg[17]	# 23456781->reg[5]	# 00000008->reg[1]
# 0000ff88->reg[20]	# 00000034->reg[1]	# 81->dm[065][15:8]	# 00000010->reg[2]
# 00000000->reg[0]	# 67800000->dm[034]	# 81->dm[065][31:24]	# 00000011->reg[3]
# 000c880d->reg[28]	# 78000000->reg[17]	# 00000066->reg[7]	# 00000004->reg[4]
# 88->dm[015][15:8]	# 00000038->reg[1]	# 00000044->reg[1]	# 0000000d->reg[5]
	# 78000000->dm[038]	# 00000054->reg[2]	# ffffffff2->reg[6]
	# 80000000->reg[17]	# 34567800->reg[3]	# ffffffff3->reg[7]
			# 00000001->reg[25]

上图为每一步操作的实际用处（dm 的输出有 bug 只看第一个，0->reg[0]就是插入的 nop 气

泡)。

附资源调用和最高频率截图。


Device Utilization Summary					
Slice Logic Utilization	Used	Available	Utilization	Note(s)	
Number of Slice Registers	10,337	184,304	5%		
Number used as Flip Flops	9,614				
Number used as Latches	723				
Number used as Latch-thrus	0				
Number used as AND/OR logics	0				
Number of Slice LUTs	15,907	92,152	17%		
Number used as logic	15,343	92,152	16%		
Number using O6 output only	14,746				
Number using O5 output only	75				
Number using O5 and O6	522				
Number used as ROM	0				
Number used as Memory	512	21,680	2%		
Number used as Dual Port RAM	0				
Number used as Single Port RAM	512				
Number using O6 output only	512				
Number using O5 output only	0				
Number using O5 and O6	0				
Number used as Shift Register	0				
Number used exclusively as route-thrus	52				
Number with same-slice register load	50				
Number with same-slice carry load	2				
Number with other load	0				
Number of occupied Slices	4,510	23,038	19%		
Number of LUT Flip Flop pairs used	16,485				
Number with an unused Flip Flop	6,263	16,485	37%		
Number with an unused LUT	578	16,485	3%		
Number of fully used LUT-FF pairs	9,644	16,485	58%		
Number of unique control sets	74				
Number of slice register sites lost to control set restrictions	207	184,304	1%		
Number of bonded IOBs	32	338	9%		
Number of RAMB16BWERs	0	268	0%		
Number of RAMB9BWERs	2	536	1%		
Number of BUFI02/BUFI02_2CLKs	0	32	0%		
Number of BUFI02FB/BUFI02FB_2CLKs	0	32	0%		
Number of BUF02FB_2CLKs	0	16	0%		
Number of BUF02s	0	8	0%		
Number of BUFPLLs	0	4	0%		
Number of BUFPLL_MCBs	0	4	0%		
Number of DSP48A1s	4	180	2%		
Number of ICAPs	0	1	0%		
Number of MCBs	0	4	0%		
Number of PCILOGICSEs	0	2	0%		
Number of PLL_ADVs	0	6	0%		
Number of FMVs	0	1	0%		
Number of STARTUPs	0	1	0%		
Number of SUSPEND_SYNCs	0	1	0%		
Average Fanout of Non-Clock Nets	6.14				

Speed Grade: -3

Minimum period: 11.099ns (Maximum Frequency: 90.099MHz)
 Minimum input arrival time before clock: 10.088ns
 Maximum output required time after clock: 4.952ns
 Maximum combinational path delay: No path found

Process "Synthesize - XST" completed successfully

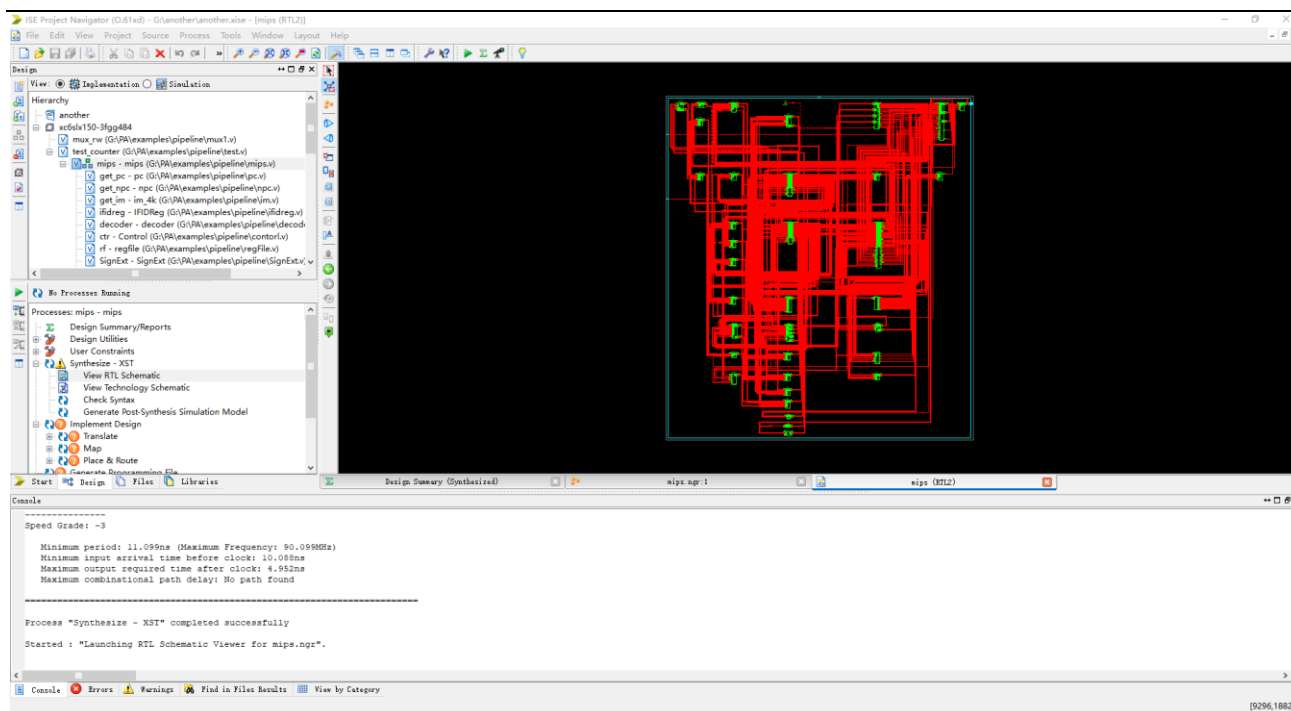
Started : "Launching RTL Schematic Viewer for mips.ngr".



第三章 总结与展望

从一开始自己写的 36 条单周期 CPU 到现在做了一个 45 条指令的五级流水线 CPU 带各种转发冒险，感觉学到了很多，在一开始动手写流水线的时候，是非常迷茫的，只能去问以前学过的学长，而学长有时候对于流水线 CPU 的理解并不是很深刻，就得自己去吃书去搜索引擎或者去参考别人的代码，后来慢慢自己写完了能实现 11 条指令的流水线 CPU，但大部分都是通过阻塞来实现，还没完全实现转发。在扩展 36 条的时候，由于自身时间十分紧张，基本一天里有半天是在学车的，所以最多只能剩下半天时间来赶代码，在一开始写的特别的矛盾，甚至在 36 条完成之后，用于判断分支跳转的数据转发和 ALU 器件的数据转发还是用的两个不同的，直到扩展 45 条的时候才发现可以将这两个合并，于是进行了很多的修改，并且由于原来将分支跳转写在了 id 阶段，alu 写在了 ex 阶段，所以导致出现了两个 load-use 模块，即作用相同仅仅名字不同而已。在经过了一系列大换血和大刀阔斧的修改之后，终于完成了 45 条指令的扩展，但由于原先并没有整理好思路，即转发逻辑，所以还是扩展了有两天，后来又发现对于 HILO 寄存器又存在冒险，于是又重新设计转发，大约总共三天时间，才算完成。（附上 GitHub 的 commit 图）这是第一阶段。


南京航空航天大学

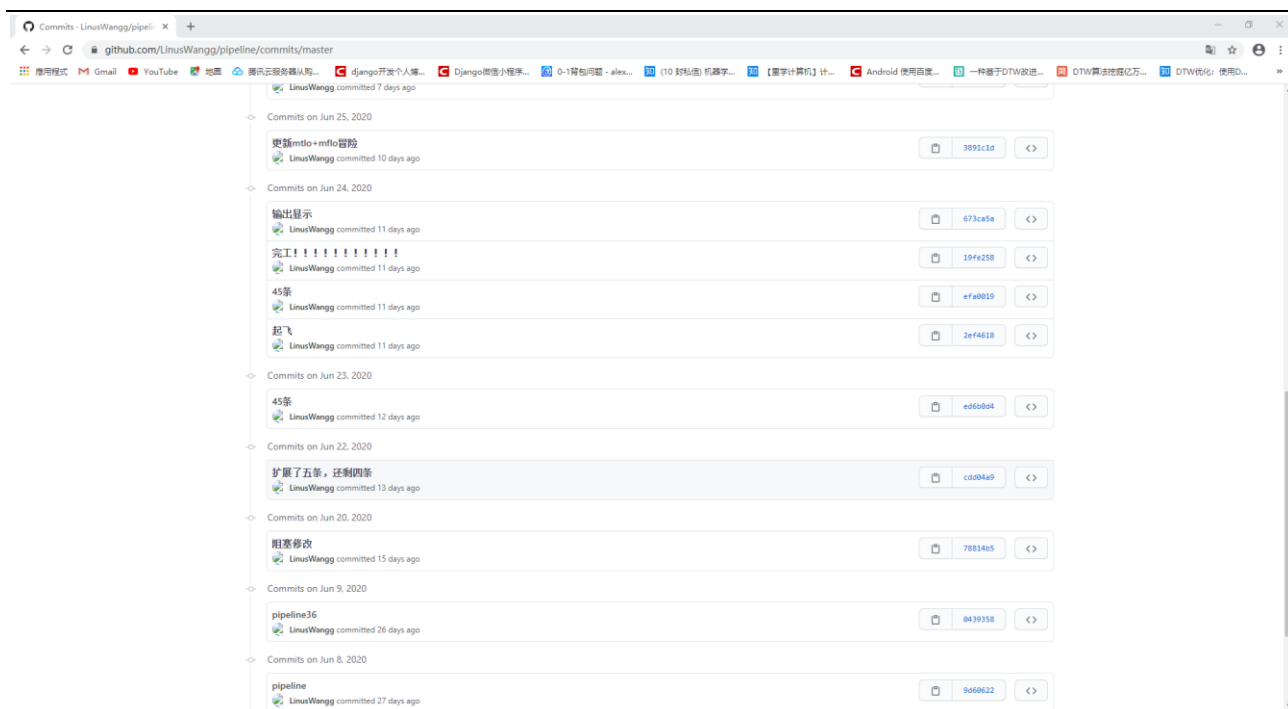

大概就是自己完成 45 条 CPU 的血泪史，后来老师上课又说了能够实现一位动态预测等高端技术更好，于是自己又开始了吃书，将计组书看了两三遍后，完成了 BHT 表的建立和一位动态预测技术的实现，但是在后来与老师进行争论时，觉得在有延迟槽情况下静态预测相较于动态预测能够省去很多步骤，但后来想想，BHT 通过顺序查找（甚至可以通过哈希表查找）完成对于 NPC 的变化，仅仅会丢失几个时钟周期，对于多重循环来说，能有效减少每次静态预测计算所消耗的时间。这是课设第二阶段。

接下来是课设第三阶段，恐怖的效率提升阶段。在老师下发了 ISE 测试的要求后，虽然一开始总觉得老师发错了实验指导书，但还是通过自己的百度和碰巧操作，实现了流水线 CPU 架构的连线和器件消耗的测试和最高频率的测试。在修改了许多器件（如删除了无关变量和修改 BHT 表，修改转发阶段，中间也遇到了不少 bug 的修复），最终将自己的最高频率在老师所要求的板子上达到了 90MHZ（在别人电脑上跑到了 114MHZ）。其中修改了很多，也遇到了很多令自己崩溃的地方，比如，修改了半天的代码导致比之前的速度更慢，代码版本保存错误，多次经历写，删，再写回，再删，再改，再回到原来，再写这种很迷幻的操作，虽然对提升效率有了一定的理解，但架不住多次进行修改导致身心俱疲。

南京航空航天大学

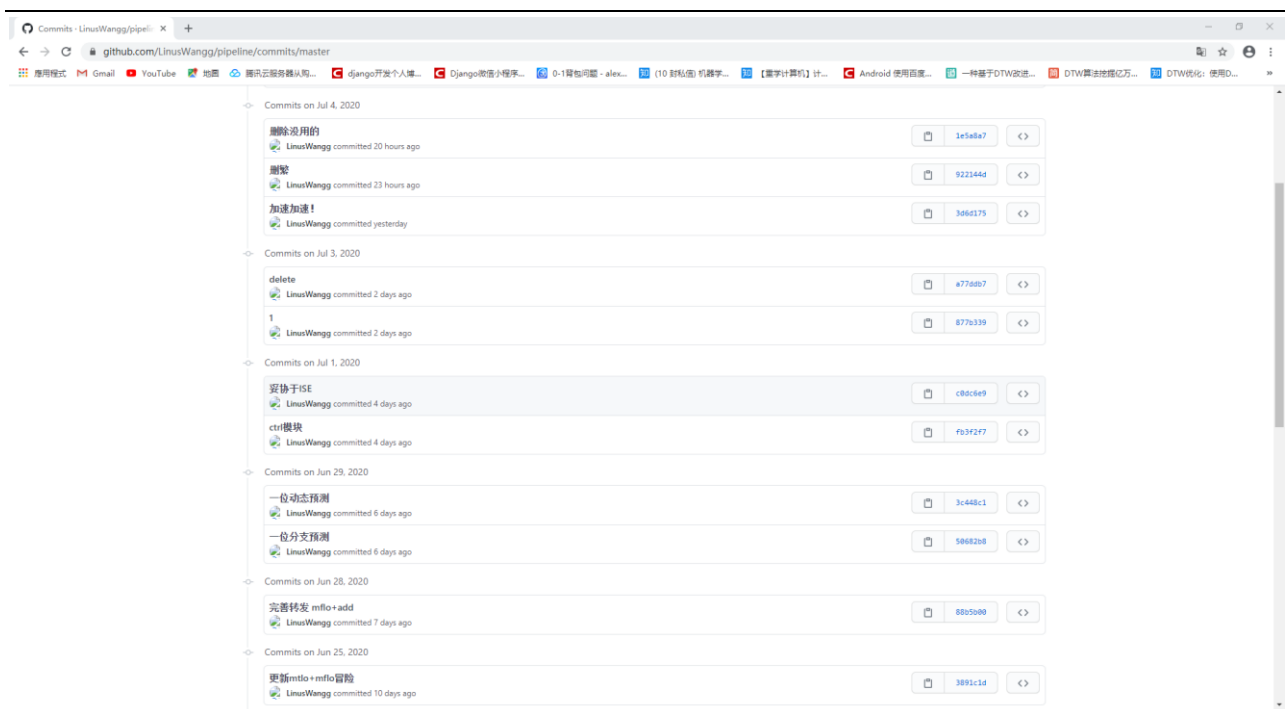

写完了 45 条流水线 CPU，感觉自己身心已经很轻松了，觉得自己在跟别人的讨论中学到了很多，也学会了多多汲取别人的经验和教训。

第四章 参考文献

[1]袁春风，等. 计算机组成与系统结构[M]. 第2 版，北京：清华大学出版社 2010.

第五章 致谢

感谢老师对于每次我提出的问题都很认真的回答，感谢李皓琨同学对我在指令理解上的帮助，栗子淳，周海鹏同学和我一起讨论得到的结果，周鹤洋同学在课上对于加快效率的细心讲解。